

Kapitel 5

Timing:

1. **Physikalische Eigenschaften**
2. Timing wichtiger Komponenten
3. Exaktes Timing von ReTI


Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prof. Dr. Christoph Scholl

Institut für Informatik
WS 2015/16


Wiederholung: Übergang beim RS-Flipflop

 - Zustand $Q = 0 \rightarrow$ Zustand $Q = 1$:




- Senke $/S$ zur Zeit t_0 ab und hebe zu $t_0 + x$ wieder an (einen solchen Signalverlauf nennt man **Puls**).
- Nach Zeit $t_{P/SQ}$ ist $Q = 1$. Nach Zeit $t_{P/S/Q}$ ist $/Q = 0$.
- „Gatter brauchen Zeit zum Schalten!“ Aber wie lange ist $t_{P/SQ}$, $t_{P/S/Q}$? Oder wie lange muss ein Puls mindestens dauern? (=Pulsweite).

Wiederholung: Timing-Diagramm D-LATCH

 


- Wie lange müssen die einzelnen Signale aktiv sein, damit der Schreibvorgang reibungslos abläuft?
- D.h. Wie lange ist Setup-Zeit t_{SDW} , Hold-Zeit t_{HWD} , Pulsweite y ?

 Physikalische Signale \leftrightarrow Logische Signale



 - In jeder Technologie gibt es eine Versorgungsspannung V_{CC} (z.B. 1.1 V bei NanGate).
- Eine Spannung $U \in [0, V_{CC}]$ wird als logischer Wert $I(U)$ interpretiert.
 - Am Eingang (Input) eines Gatters: V_{IL} , V_{IH} .
 - Am Ausgang (Output) eines Gatters: V_{OL} , V_{OH} .
- V_{IL} , V_{IH} , V_{OL} , V_{OH} eines Bausteins sind gegeben.



- Will man den Ausgang eines Gatters u mit dem Eingang eines Gatters v verbinden, dann sollte gelten:
 - $V_{OL}(u) \leq V_{IL}(v)$ und
 - $V_{OH}(u) \geq V_{IH}(v)$.
- Sonst werden Signale falsch interpretiert.


Beispiel: NanGate

$$V_{IL} = 30\% \cdot V_{CC} = 0.33 \text{ V}$$


$$V_{IH} = 70\% \cdot V_{CC} = 0.77 \text{ V}$$

Entsprechend Output-Pegel


V_{OL} , V_{OH} .

 


Verzögerung

 

Beispiel-Spannungsverlauf $x(t)$, $y(t)$

 

$x(t)$

 

Zwei Beispiele für $y(t)$


Allgemeine Bemerkung zu Verzögerungszeiten

- Im Allgemeinen gilt nicht $y(t) = x(t - t_p)$, so dass man nicht einfach t_p als Verzögerungszeit definieren kann. $y(t)$ wird verformt.
- Die Verzögerungszeit (Propagation Delay) wird definiert als $t_p := (t_2 - t_1)$ bezüglich einer festen „Referenzspannung“ M mit $V_{IL} < M < V_{IH}$ (Bsp.: $M = 0.5V_{CC} = 0.55\text{ V}$ bei NanGate).
- Bestimme t_1, t_2 mit $x(t_1) = y(t_2) = M$.


- In der Regel gibt es **verschiedene** Verzögerungszeiten für Übergänge am **Ausgang**:
 - t_{PLH} : Verzögerungszeit bei $0 \rightarrow 1$.
 - t_{PHL} : Verzögerungszeit bei $1 \rightarrow 0$.

- **Problem** bei der Modellierung der Verzögerungszeit bezüglich **fester Spannung M** :
 - Keine Aussage darüber, wann logische Signale 0 oder 1 sind, d.h. physikalische Signale **unterhalb V_{OL}** oder **oberhalb V_{OH}** sind.

Illustration des Problems

 

→ Ähnliches Problem am Gattereingang.

 



- Für jedes Signal braucht man also zusätzliche Informationen über:
 - **Anstiegszeit (Rise Time)** =
Zeit, in der Signal von V_L nach V_H steigt.
 - **Abfallzeit (Fall Time)** =
Zeit, in der Signal von V_H nach V_L fällt.
 - Bzw. noch genauer würde man eigentlich benötigen:
 - Anstiegszeit von M nach V_H
 - Abfallzeit von M nach V_L

Beschränkung dieser Zeiten

- Die in unseren Analysen verwendeten Gatter haben die folgende angenehme Eigenschaft:

- $\exists \delta$ mit folgender Eigenschaft:

  Falls rise/fall time $\leq \delta$ am Gattereingang,
dann rise/fall time $\leq \delta$ am Gatterausgang.




Beispiel: NanGate


- $V_{IL} = 30\% \cdot V_{CC} = 0.33 \text{ V}$
 $V_{IH} = 70\% \cdot V_{CC} = 0.77 \text{ V}$
- NanGate für $M = 0.55 \text{ V}$ spezifiziert.
Bausteine *NAND*, *NOT*, *AND*, *OR*, *EXOR*.
- t_p zwischen 0.00 ns und 0.21 ns .
- $\delta = 0.13 \text{ ns}$ ($1 \text{ ns} = 10^{-9} \text{ s}$)
- Die Zeiten, an denen die entsprechenden Signale wohldefinierte logische Werte $0, 1$ annehmen, unterscheiden sich von denen für M um höchstens δ .

Bemerkung

 
- Eine **rise/fall time $\leq \delta$** an den primären Eingängen einer Schaltung kann man garantieren, wenn man den Schaltvorgang zur **Zeit t_0 beginnt** und spätestens zur **Zeit $t_0 + \delta$ abschließt**.



 Analyse der Verzögerungszeit einer Kette von n Gattern (1/3)



 Analyse der Verzögerungszeit einer Kette von n Gattern (2/3)



- Durchläuft $X(t)$ nach Zeit $m(0)$ die Spannung M , dann durchläuft $Y_n(t)$ die Spannung M nach $m(0) + n \cdot t_{PLH}$.
- Falls $X(t)$ mit Anstiegszeit $\leq \delta$, dann auch $Y_1(t), \dots, Y_n(t)$.
- Also ist Y_n auf jeden Fall zur Zeit $m(0) + n \cdot t_{PLH} + \delta$ logisch 1.
- Beginnt man im Beispiel den Schaltvorgang bei t_0 und beendet ihn bei $t_0 + \delta$, dann gilt $m(0) \leq t_0 + \delta$ und Y_n ist spätestens nach $t_0 + n \cdot t_{PLH} + 2\delta$ logisch 1.

- Im Folgenden soll
Signal X wird zum Zeitpunkt t_1 abgesenkt/gehoben
bedeuten
 X wird abgesenkt/gehoben mit $X(t_1) = M$.
- Desweiteren sind alle Zeitangaben in ns .
- Wir nehmen außerdem in Zukunft immer an: $rise / fall$
 $times \leq \delta$.

- Verzögerungszeiten von Gattern sind **nicht konstant**, sondern werden beeinflusst durch:
 - Betriebstemperatur
 - Fertigungsprozess des Chips
 - kapazitive Last am Gatterausgang (Fanout)
(Gattereingänge, die mit einem Gatterausgang verbunden sind, verhalten sich wie Kondensatoren, d.h. sie werden beim Schalten ge- bzw. entladen.)

- Wegen Abhängigkeit der Verzögerungszeit von Temperatur, Fertigungsprozess und kapazitiver Last werden vom Hersteller **keine festen Zeiten t_{PLH}/t_{PHL}** angegeben, sondern 3 Werte:
 - t^{min} = untere Schranke
 - t^{max} = obere Schranke
 - t^{typ} = *typischer* Wert (???)

min, max und typ (1/2)

- Für die tatsächliche Verzögerungszeit t_p gilt:

$$t^{min} \leq t_p \leq t^{max}$$

- Wir nehmen in den folgenden Analysen an, dass t_p im Intervall $[t^{min}, t^{max}]$ liegt, falls
 - die Temperatur im Bereich T liegt („kommerzieller Temperaturbereich“ $0^\circ - 70^\circ \text{ C}$, militärischer Temperaturbereich $-55^\circ - 125^\circ \text{ C}$)
 - und eine bestimmte kapazitive Last C_0 nicht überschritten wird.
- C_0 wird so gewählt, dass mit Einhalten einer Fanoutbeschränkung von $10 C_0$ auf keinen Fall überschritten wird.

- Für t^{typ} gilt ebenfalls $t^{min} \leq t^{typ} \leq t^{max}$.
 - Beim Rechnen mit t^{typ} macht man aber einen *Fehler mit unbekannter Größe*.
- Kein Rechnen mit t^{typ} , sondern mit Intervallen $[t^{min}, t^{max}]$.

Definition

Ein Intervall $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \subset \mathbb{R}$ auf \mathbb{R} ist eine zusammenhängende und abgeschlossene Teilmenge von \mathbb{R} . Man bezeichnet es auch als das abgeschlossene Intervall von a bis b .

- Wir betrachten hier nur die Menge der abgeschlossenen Intervalle \mathbb{IR} auf \mathbb{R} .
- Es gilt:
 - $\min[a, b] = a$
 - $\max[a, b] = b$
 - $a \in \mathbb{R} \simeq [a, a] \in \mathbb{IR}$
(eine reelle Zahl a kann aufgefasst werden als das **Punktintervall** von a bis a)

Definition

Gegeben ein Operator $_{op} \in \{+, -, \cdot\}$ in \mathbb{R} . Der dazugehörige Operator \odot_{op} auf \mathbb{IR} ist definiert als:

Für $a, b, c, d \in \mathbb{R}$:


$$[a, b] \odot_{op} [c, d] := \{x \text{ }_{op} \text{ } y \mid x \in [a, b], y \in [c, d]\}$$

Beispiele:

- $[a, b] \oplus [c, d] = [a + c, b + d]$
- $[a, b] \ominus [c, d] = [a - d, b - c]$
- $[a, b] \odot [c, d] = [\min(a \cdot c, a \cdot d, b \cdot c, b \cdot d), \max(a \cdot c, a \cdot d, b \cdot c, b \cdot d)]$

- Wir schreiben vereinfachend nur op statt \odot_{op} .
- Wir verwenden hier hauptsächlich den $+$ -Operator und Multiplikation mit natürlichen Zahlen.
- Ein Intervall bezeichnen wir mit $\tau = [t^{min}, t^{max}]$.

Beispiel: AND-Gatter

 

AND


$$\tau_{PLH} = [0.02, 0.12]$$

$$\tau_{PHL} = [0.02, 0.12]$$

Bzw.:

AND	t^{\min}	t^{\max}
τ_{PLH}	0.02	0.12
τ_{PHL}	0.02	0.12

Fall 1

 

AND	t^{\min}	t^{\max}
τ_{PLH}	0.02	0.12
τ_{PHL}	0.02	0.12

■ A, E fest auf 1.

■ B von 0 auf 1 zum Zeitpunkt t_0 .


→ Änderung von C zur Zeit

$$\begin{aligned}\tau_1 &= t_0 + \tau_{PLH}(\text{AND}) \\ &= t_0 + [0.02, 0.12]\end{aligned}$$


→ Änderung von D zur Zeit

$$\begin{aligned}\tau_2 &= \tau_1 + \tau_{PLH}(\text{AND}) \\ &= t_0 + 2 \cdot \tau_{PLH}(\text{AND}) \\ &= t_0 + 2 \cdot [0.02, 0.12] \\ &= t_0 + [0.04, 0.24]\end{aligned}$$

Fall 1 - Timing-Diagramm

 


Fall 2

 

- A, B, E können sich zum Zeitpunkt t_0 ändern, sind vorher und nachher stabil.
- Es ist unbekannt, **wieviele** Signale sich ändern und **wie** sie sich ändern.

→ Größere Abschätzungen

 - Bestimmung von Zeitintervallen, zu denen Gatter überhaupt schalten können:



Annahmen:


- u schaltet im Intervall $[a_1, b_1]$.
- v schaltet im Intervall $[a_2, b_2]$.
- Die Verzögerungszeiten von w sind gegeben durch

$$\tau_{PLH} = [t_{PLH}^{min}, t_{PLH}^{max}]$$

$$\tau_{PHL} = [t_{PHL}^{min}, t_{PHL}^{max}]$$

- Dann gilt mit $t_p^{min} := \min(t_{PLH}^{min}, t_{PHL}^{min})$ und $t_p^{max} := \max(t_{PLH}^{max}, t_{PHL}^{max})$ w kann schalten im Intervall $[\min(a_1, a_2), \max(b_1, b_2)] + [t_p^{min}, t_p^{max}]$

Anwendung auf Beispiel, Fall 2

 

AND	t^{\min}	t^{\max}
τ_{PLH}	0.02	0.12
τ_{PHL}	0.02	0.12


■ Wenn die Gatter schalten, dann in folgenden Intervallen:

■ A, B, E: $t_0 + [0.0, 0.0]$

■ C: $t_0 + [0.02, 0.12]$


■ D: $t_0 + [0.0, 0.12] + [0.02, 0.12] = t_0 + [0.02, 0.24]$

Fall 2 - Timing-Diagramm

 


- Was kann im schraffierten Bereich passieren?
- **Beispiel:**
 $t_0: A, B, E \quad 110 \rightarrow 101$
- **Annahme:**
AND-Gatter haben folgende Verzögerungszeiten.
- 1. AND-Gatter: $t_{PLH} = 0.12$, $t_{PHL} = 0.12$
2. AND-Gatter: $t_{PLH} = 0.02$, $t_{PHL} = 0.02$

Timing-Diagramm zum Beispiel


 


 1. AND: $t_{PLH} = 0.12$ $t_{PHL} = 0.12$
2. AND: $t_{PLH} = 0.02$ $t_{PHL} = 0.02$




- In manchen Anwendungen will man Spikes verhindern (siehe z.B. FlipFlops).

Spikefreies Umschalten von Gattern

  

 - **Ziel:**
Übergang von $A = 1, B = 0$ zu $A = 0, B = 1$, ohne Spike am Ausgang.
- **Bemerkung:**
Der Übergang $(0, 1) \rightarrow (1, 0)$ bzw. umgekehrt ist der einzige, bei dem an *AND/NAND*-Gattern ein Spike auftreten kann.



Lemma

Man kann zeigen, dass Übergänge für A und B mit

$$0.12 + 2\delta = 0.38$$

sicher sind.

Zum Beweis - Timing im Gatter

1 Senke A bei $t_0 = 0$.

→ $C = 0$ wegen $A = 0$ spätestens bei $t_1 = t_0 + 0.12 + \delta$

■ Grund:

- Bei tatsächlichem Schalten von $C = 0$ wegen $A = 0$ würde das Signal spätestens nach $t_{PHL}^{max} = 0.12 \text{ ns}$ den Wert M durchlaufen und wäre 0 spätestens nach $0.12 + \delta \text{ ns}$.
- Interner Umschaltvorgang „ $C = 0$ wegen $A = 0$ “ muss also spätestens nach $0.12 + \delta \text{ ns}$ beendet sein.

2 Hebe B (bzgl. M !) zum Zeitpunkt $t_2 = t_1 + \delta$.

→ Zum Zeitpunkt t_1 gilt auf jeden Fall noch $B = 0$.

■ Also:

Vor t_1 : $B = 0 \Rightarrow C = 0$


Nach t_1 : $A = 0 \Rightarrow C = 0$

→ Übergänge für A und B mit Abstand
 $t_2 - t_0 = 0.12 + 2\delta = 0.38 \quad (\delta = 0.13).$

AND	t^{\min}	t^{\max}
τ_{PLH}	0.02	0.12
τ_{PHL}	0.02	0.12

Analog: Spikefreies Umschalten bei NAND

■ Beispiel: NAND

 

NAND	t^{\min}	t^{\max}
τ_{PLH}	0.02	0.15
τ_{PHL}	0.02	0.12

- Kritischer Übergang: Zuerst $A: 1 \rightarrow 0$, dann $B: 0 \rightarrow 1$.
- Daraus ergibt sich der Abstand $t_{PLH}^{\max} + 2\delta = 0.41$