

Kapitel 4 – Sequentielle Logik

1. **Speichernde Elemente**

- 2. Sequentielle Schaltkreise
- 3. Entwurf sequentieller Schaltkreise
- 4. SRAM
- 5. Anwendung: Datenpfade von ReTI

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prof. Dr. Christoph Scholl

Institut für Informatik
WS 2015/16

- Analyse von Schaltplänen $SP = (\vec{X}_n, G, typ, IN, \vec{Y}_m)$ mit G nicht notwendigerweise azyklisch.

- Eine **Zellenbibliothek** $BIB \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{B}_n$ enthält Basisoperationen, die den Grundgattern entsprechen.
- Ein 5-Tupel $SP = (\vec{X}_n, G, typ, IN, \vec{Y}_m)$ heißt **Schaltplan** mit n **Eingängen** und m **Ausgängen** über der Zellenbibliothek BIB genau dann, wenn
 - $\vec{X}_n = (x_1, \dots, x_n)$ ist eine endliche Folge von Eingängen.
 - $G = (V, E)$ ist ein gerichteter Graph mit $\{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\} \subseteq V$.
 - Die Menge $I = V \setminus (\{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\})$ heißt **Menge der Gatter**.
Die Abbildung $typ: I \rightarrow BIB$ ordnet jedem Gatter $v \in I$ einen **Zellentyp** $typ(v) \in BIB$ zu.
- ...

- ...
- Für jedes Gatter $v \in I$ mit $\text{typ}(v) \in B_k$ gilt $\text{indeg}(v) = k$.
- $\text{indeg}(v) = 0$ für $v \in \{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\}$.
- Die Abbildung $IN: I \rightarrow E^*$ legt für jedes Gatter $v \in I$ eine Reihenfolge der eingehenden Kanten fest, d.h. falls $\text{indeg}(v) = k$, dann ist $IN(v) = (e_1, \dots, e_k)$ mit $Z(e_i) = v \quad \forall 1 \leq i \leq k$.
- Die Folge $\vec{Y}_m = (y_1, \dots, y_m)$ zeichnet Knoten $y_i \in V$ als Ausgänge aus.

Belegungen von Schaltplänen (1/2)

Sei nun ein Schaltplan $SP = (\vec{X}_n, G, typ, IN, \vec{Y}_m)$ gegeben.

- Eine Abbildung $\Phi_{SP,a} : V \rightarrow \{0, 1\}$ für $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{B}^n$ heißt **Belegung** für Eingangsbelegung a , falls
 - $\Phi_{SP,a}(x_i) = a_i \ \forall 1 \leq i \leq n$,
 - $\Phi_{SP,a}(0) = 0, \Phi_{SP,a}(1) = 1$,
 - für alle $v \in I$ mit $typ(v) = g \in B_k, IN(v) = (e_1, \dots, e_k)$ gilt $\Phi_{SP,a}(v) = g(\Phi_{SP,a}(Q(e_1)), \dots, \Phi_{SP,a}(Q(e_k)))$.


Belegung von Schaltplänen (2/2)

- Da ein Schaltplan nicht azyklisch ist, muss nicht zu jeder Eingangsbelegung eine Belegung definiert sein (im Gegensatz zu Schaltkreisen).
- Falls bei einem Schaltplan zu einer Eingangsbelegung eine Belegung definiert ist, dann nennen wir diese zur Verdeutlichung auch **stabile** Belegung.

Genauer: Es ist möglich, dass es zu einer Eingangsbelegung a

- **keine** stabile Signalbelegung $\Phi_{SP,a}$ gibt,
- **mehrere** stabile Signalbelegungen $\Phi_{SP,a}$ gibt.


Beispiel 1

 

Für $a = 1$ existiert keine stabile Signalbelegung (siehe Ausgang von G_1).

■ $\text{nand}(1,0) = 1, \quad \text{nand}(1,1) = 0$

Beispiel 2 (1/2)

 


Betrachte Eingangsbelegung $/S = 1$, $/R = 1$

■ $G_1 : \text{nand}(1, 1) = 0$

■ $G_2 : \text{nand}(0, 1) = 1$

$\Rightarrow \Phi_{SP, (1, 1)}(G_1) = 0$ und $\Phi_{SP, (1, 1)}(G_2) = 1$ stellt eine stabile Signalbelegung dar!

Beispiel 2 (2/2)

 

Betrachte Eingangsbelegung $/S = 1$, $/R = 1$


■ $G_1 : \text{nand}(1, 0) = 1$

■ $G_2 : \text{nand}(1, 1) = 0$


$\Rightarrow \Phi'_{SP,(1,1)}(G_1) = 1$ und $\Phi'_{SP,(1,1)}(G_2) = 0$ stellt ebenfalls eine stabile Signalbelegung dar!

RS-Flipflop

 - Die vorherige Schaltung heißt **RS-Flipflop** (kurz **RS-FF**).
- Sie hat für die Eingangsbelegung $/S = 1, /R = 1$ zwei stabile Zustände.



Zustand $Q = 0$

 


Zustand $Q = 1$

- **Frage:** Wie kann man von einem Zustand zum anderen kommen?

- Für das Umschalten von einem Zustand zum anderen in einer realen Implementierung eines RS-FFs ist es von entscheidender Bedeutung, dass reale Gatter **Verzögerungszeiten** haben.
- D.h.: Wenn sich die Eingangsbelegung eines Gatters ändert, dann erfolgt die daraus resultierende Änderung des Ausgangswertes nicht direkt, sondern mit einer gewissen Verzögerung.
- (Detailliertere Betrachtung in Kapitel 5, Physikalische Eigenschaften von Gattern.)

Übergang (2/2)

 - Zustand $Q = 0$ mit $/S = 1, /R = 1 \rightarrow$ Zustand $Q = 1$:




- Senke $/S$ zur Zeit t_0 ab und hebe zu $t_0 + x$ wieder an (einen solchen Signalverlauf nennt man Puls).
- Nach Zeit $t_{P/SQ}$ ist $Q = 1$.
- Nach Zeit $t_{P/S/Q}$ ist $/Q = 0$.
- Wechsel von Zustand $Q = 1$ zu Zustand $Q = 0$ aus Symmetriegründen analog.

Weitere Bezeichnungen

- Umschalten des FF in Zustand $Q = 1$ heißt **Setzen (set)**.
- Umschalten des FF in Zustand $Q = 0$ heißt **Zurücksetzen (reset)**.
- $/S$ heißt **Set-Signal**.
- $/R = /C$ heißt **Reset-** oder **Clear-Signal**.
- Weil $/R, /S$ durch Absenken aktiviert werden, nennt man sie **active low**.
- Signalnamen von active-low-Signalen beginnen in der Regel mit **/**.

“Zustand” $Q = 1, /Q = 1$

 


- Stabile Signalbelegung bei Eingangsbelegung $/S = 0, /Q = 0$
- Aber warum ist es trotzdem problematisch, $/S$ und $/R$ gleichzeitig zu aktivieren ($/S = 0, /R = 0$)?

Flackern


Annahme:

 - $/S$ und $/R$ werden nach ihrer Aktivierung beide gleichzeitig inaktiv ($00 \rightarrow 11$)
- G_1 und G_2 schalten exakt gleich schnell, d.h. haben exakt die gleiche Verzögerungszeit



- \Rightarrow Es kommt es zum **Flackern** ("metastabiler" Zustand).
- In der Praxis wird in der Regel nach einer gewissen Zeit einer der beiden stabilen Zustände angenommen (weil Gatterverzögerungen leicht variieren).

Schaltsymbol eines RS-FF

 


Beim Speichern eines Wertes 0 oder 1 muss man den Wert kennen:

- 0 → Aktiviere /R
- 1 → Aktiviere /S


Ziel:

- Speichern unbekannter Werte.

D-Latch

 


Symbol:

 

- W ist active high.
 - $W = 0 \Rightarrow /S, /R$ inaktiv
 - $W = 1 \Rightarrow \begin{cases} /S \text{ aktiv, falls } D = 1 \\ /R \text{ aktiv, falls } D = 0 \end{cases}$

- Die Daten müssen für eine gewisse Zeit t_{SDW} , genannt **Setup-Zeit**, an D stabil anliegen.
- Dann geht W von 0 auf 1, bleibt für eine Zeit y , genannt **Pulsweite**, auf 1 und geht auf 0 zurück.
- Anschließend müssen die Daten für eine Zeit t_{HDW} , genannt **Hold-Zeit**, an D stabil gehalten werden.

Timing-Diagramm

 

Wie lange müssen die einzelnen Signale aktiv sein, damit der Schreibvorgang reibungslos abläuft?



⇒ Siehe Kapitel 5.2 ([Timing](#)).


Weitere Eigenschaften eines D-Latches

- Bisher: Keine Datenänderungen während des Schreibpulses auf W .
- Man kann das D-Latch aber auch im transparenten Modus betreiben:
 - Das D-Latch heißt transparent, wenn das Schreibsignal aktiv ist.
 - Hält man W lange aktiv und ändert D zur Zeit t , dann ändert sich Q zur Zeit $t + t_{PDQ}$.
 - Auch hier sind zeitliche Bedingungen zu beachten: Keine Datenänderungen kurz nach Beginn des Transparenzmodus bzw. kurz vor Ende des Transparenzmodus.

Taktflankengesteuertes D-Flipflop (1/2)

- **Taktflankengesteuerte Flipflops** wie das D-Flipflop übernehmen Daten zu einem bestimmten **Zeitpunkt** (kein transparenter Modus!), nämlich bei der steigenden Flanke des Clocksignals.

<i>D</i>	<i>ck</i>	<i>Q</i>	<i>/Q</i>
0		0	1
1		1	0
X	0	<i>Q</i>	<i>/Q</i>
X	1	<i>Q</i>	<i>/Q</i>

 


- **Vorteil:** Daten müssen lediglich bei der steigenden Taktflanke stabil sein (zzgl. Setup- und Holdzeit).

Taktflankengesteuertes D-Flipflop (2/2)

- Realisierung: Wesentlich komplexer als bei taktzustandsgesteuerten D-Latches
- Analyse des Schaltplanes (und entsprechende Timing-Analyse) wesentlich komplizierter.

D-FF: Realisierung mit RS-Flipflops

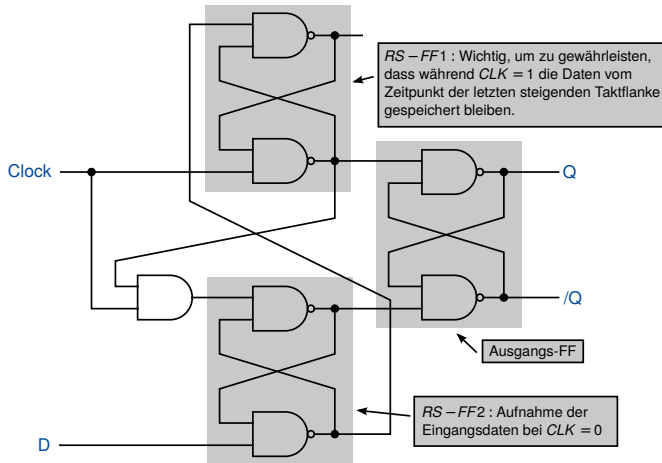


Einfache Bausteine mit Flipflops

- Register
- Schieberegister
- Zähler


n -Bit Register

 - n D-Flipflops mit **gemeinsamen Clocksignal**.



- Entsprechend: n -Bit Latch = n D-Latches mit gemeinsamem Schreibsignal W .

Schieberegister

 


- In jedem Takt (bei jeder steigenden Flanke von ck) werden die **Werte** im Register um **eine Position nach rechts** verschoben.



Zähler

Ein *n*-Bit-Zähler ist eine Schaltung mit folgenden Ein- und Ausgängen:

 
- Dateneingänge $X = (X_{n-1}, \dots, X_0)$
- Datenausgänge $Y = (Y_{n-1}, \dots, Y_0)$
- Dateneingang C_{in} für Eingangsübertrag
- Datenausgang C_{out} für Ausgangsübertrag
- Eingänge für Kontrollsignale:
 - $/C$ (Clear)
 - $/L$ (Load)
 - ck (Clock)



Aufbau eines Zählers

 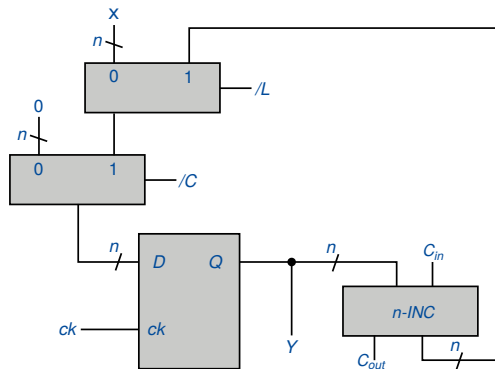

n -Bit Zähler: Funktionalität

 

- Ein Zähler speichert ein n -Bit-Wort, das an den Ausgängen Y erscheint (**Zählerstand**).
- Bei jeder steigenden Flanke von ck wird ein neuer Zählerstand Y_{neu} gespeichert. Für Y_{neu} gilt :

$$Y_{neu} = \begin{cases} 0 \dots 0, & \text{falls } /C = 0 \\ X, & \text{falls } /C = 1, /L = 0 \\ \text{bin}_n((\langle Y \rangle + C_{in}) \bmod 2^n), & \text{falls } /C = 1, /L = 1 \end{cases}$$

- Ausgangsübertrag C_{out} ermöglicht es, den Zähler zu **kaskadieren**, zum Beispiel aus s n -Bit-Zählern einen $(s \cdot n)$ -Bit-Zähler zu bauen.