

Kapitel 4 – Sequentielle Logik

1. Speichernde Elemente
2. Sequentielle Schaltkreise
3. Entwurf sequentieller Schaltkreise
4. **SRAM**
5. Anwendung: Datenpfade von ReTI


Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prof. Dr. Christoph Scholl

Institut für Informatik
WS 2015/16

SRAM: Ein-/Ausgänge und Zeichen

 - SRAM = Static Random-Access Memory.
- Sei $n \in \mathbb{N}$, $N = 2^n$. Ein N -Bit statischer Speicher oder SRAM hat:
 - n Eingänge $A = (A_{n-1}, \dots, A_0)$ „Adresse“,
 - Dateneingang D_{in} ,
 - Datenausgang D_{out} ,
 - Kontrollsignal W „write“




- Der Speicher enthält N Speicherzellen L_0, \dots, L_{N-1} , die je ein Bit speichern können.
- Zelle $L_{\langle A \rangle}$ wird mit Hilfe der Adresse A ausgewählt.
 $\text{= } A_{m-1} \dots A_0$
 - An D_{out} erscheint der Inhalt von $L_{\langle A \rangle}$.
 - Durch Schreibpuls an W wird D_{in} nach $L_{\langle A \rangle}$ übernommen.

N -Bit-SRAM, $N \times s$ -Bit-SRAM: Aufbau

- Ein $N \times s$ -Bit-SRAM besteht aus s N -Bit SRAMs mit gemeinsamen Adress- und Schreibsignalen.
 - s heißt **Bitbreite** des $N \times s$ -Bit-SRAMs.
- Ein N -Bit-SRAM besteht im Prinzip aus 3 Hilfsschaltkreisen:
 - mehrfaches ODER
 - Treiberbäume
 - Dekodierer
- Motivation von Treiberbäumen durch **Fanout-Beschränkung**: Aus elektrischen Gründen kann eine Leitung nicht auf beliebig viele Gattereingänge verzweigen




SRAM: Schaltbild

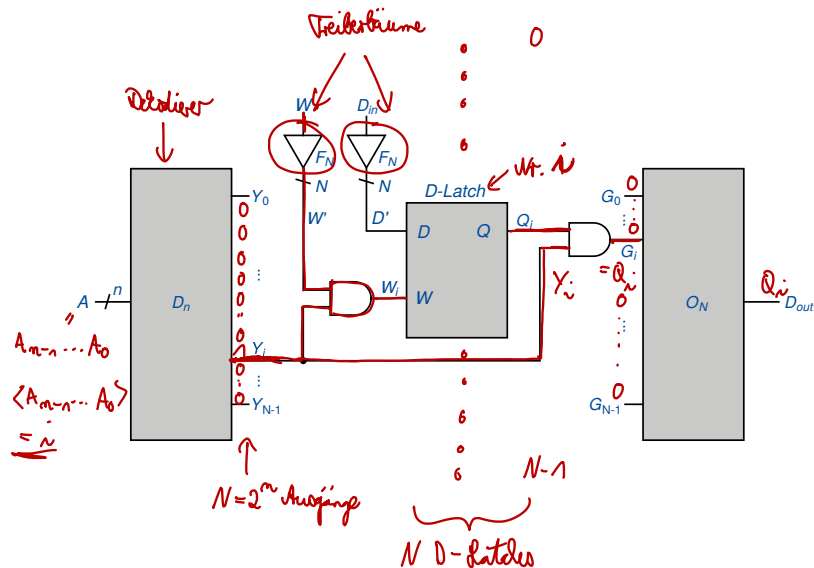


O_N : Mehrfaches ODER

- Ein **N-faches ODER** O_N mit $N = 2^n$ ist ein Schaltkreis, der **N-faches Oder** berechnet.
- **Balancierter Baum**, um Verzögerungszeit zu minimieren (Tiefe $O(\log N) = O(n)$).


$$N = 2^n$$

 

Treiberbäume

 

 - Ein **Treiber** ist ein Gatter mit einem Eingang X und einem Ausgang Y , das die **Identität** $Y = X$ berechnet.
 - Eingesetzt, um **Fanout-Beschränkung** zu überwinden.
 - Beispiel: Fanout-Beschränkung von 3.



F_N : Treiberbäume im SRAM

- Zur Erinnerung: Ein **Baum** ist ein azyklischer gerichteter Graph $G = (V, E)$ mit:



- Genau einer Quelle w ,
 - $\text{indeg}(v) = 1$ für alle $v \in V \setminus \{w\}$
 - Blätter = Knoten $v \in V$ mit $\text{outdeg}(v) = 0$
 - Innere Knoten = Knoten $v \in V$ mit $\text{outdeg}(v) \geq 1$.
- Im SRAM für Realisierung von F_N eingesetzt.
 - Wir betrachten hier eine Fanout-Beschränkung von $10 \rightarrow$ 10-äre Bäume.

10-äre Bäume (1/2)

B_0 :


$$L(B_0) = 1$$

$$\therefore I(B_0) = 0$$

■ Anzahl der Blätter von B_s : $L(B_s)$.

■ Entspricht dem erreichten Verzweigungsgrad.

B_1 :

 


$$L(B_1) = 10$$

$$I(B_1) = 1$$

■ Anzahl der inneren Knoten von B_s : $I(B_s)$.

■ Entspricht der benötigten Anzahl von Treibern.

B_s :

 


$$L(B_s) = \underline{10^s} = 10 \cdot L(B_{s-1})$$

geom. Summenformel

$$I(B_s) = \sum_{i=0}^{s-1} 10^i = \frac{10^s - 1}{10 - 1} < \frac{10^s}{9} = \frac{L(B_s)}{9}$$

$$I(B_0) = 1 + 10 \cdot I(B_{0-1})$$

\mathcal{B}_2 :

 

$$L(\mathcal{B}_2) = 10 \cdot 10 = 10 \cdot L(\mathcal{B}_1) = 100$$

$$I(\mathcal{B}_2) = 10 \cdot I(\mathcal{B}_1) + 1 = \underline{10 \cdot 1 + 1} = 11$$

\mathcal{B}_3 :





$$L(\mathcal{B}_3) = 10 \cdot L(\mathcal{B}_2) = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3 = 1000$$

$$\begin{aligned} I(\mathcal{B}_3) &= 1 + 10 \cdot I(\mathcal{B}_2) = 1 + 10 \cdot (1 + 10) = 1 + 10 + 100 \\ &= \sum_{i=0}^2 10^i = 111 \end{aligned}$$

- Benutze also B_s zum 10^s -fachen Vervielfältigen eines Signals
- Innere Knoten des Baumes werden durch Treiber ersetzt
- \Rightarrow **Treiberbaum** mit Fanoutbeschränkung 10

Treiberbäume: Allgemeiner Fall (1/2)

  - Angenommen, ein Signal soll x -fach vervielfältigt werden mit $10^{s-1} < x < 10^s$ keine Zehnerpotenz.
- Ziel: **Balancierte Treiberbäume**, d.h. alle Pfade von der Wurzel zu einem Blatt haben gleiche Länge.



Treiberbäume: Allgemeiner Fall (2/2)

- **Idee:** "Fülle Bäume von links her 10-är auf" und Sorge zusätzlich für gleiche Tiefe der Blätter!
- Beispiel: *(.mäxte Folie)*

Lemma

$\forall s \in \mathbb{N}$ und $x \in \{10^{s-1} + 1, \dots, 10^s\}$ gibt es einen Baum $T(x)$ mit Ausgangsgrad ≤ 10 an jedem inneren Knoten und den folgenden Eigenschaften:


- 1 $T(x)$ hat x Blätter.
- 2 $T(x)$ hat $\leq \frac{x}{9} + s$ innere Knoten.
- 3 Alle Pfade von der Wurzel zu einem Blatt haben genau die Länge $s = \lceil \log_{10} x \rceil$ mit $\lceil \log_{10} x \rceil < \frac{1}{3} \log_2 x + 1$.

- Beweis: Induktion über $s \Rightarrow$ Übung

$$\log_{10} x = \frac{\log_2 x}{\log_2 10} \quad | \quad 3 < \log_2 10 < 4, \quad \frac{1}{\log_2 10} < \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{\lceil \log_{10} x \rceil}{\log_2 10} \leq \log_{10} x + 1 = \frac{\log_2 x}{\log_2 10} + 1 < \frac{1}{3} \log_2 x + 1$$

Bsp.: $x = 435$
 
$$435 = 4 \cdot 100 + \underbrace{3 \cdot 10 + 5}$$




Alle Pfade von Wurzel zu einem Blatt haben 3 Kanten (bzw. 4 Knoten)
 \Rightarrow 3 ~~Teile~~ Treiber in Folge!

3 Kanten (bzw. 3 Treiber in Folge) für $x = 101$
bis $x = 1000$

Notation: Invertierender Treiberbaum

 - Invertierender Treiberbaum $/F_x$:
Ersetze den Treiber an der Wurzel durch einen Inverter.




- Sei $n \in \mathbb{N}$, $N = 2^n$. Ein n -Bit-Dekodierer D_n ist ein Schaltkreis, der die Funktion $d : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^N$ berechnet, wobei gilt:

$$\underline{d_i(a)} = \begin{cases} 1, & \text{falls } \underline{\langle a \rangle = i} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \forall i = 0, \dots, N-1$$


($d_i(a)$ ist Bit i des N -Tupels $d(a)$.)

- Induktive Konstruktion von D_n : Siehe nächste Folie.

Dekodierer: Rekursiver Aufbau

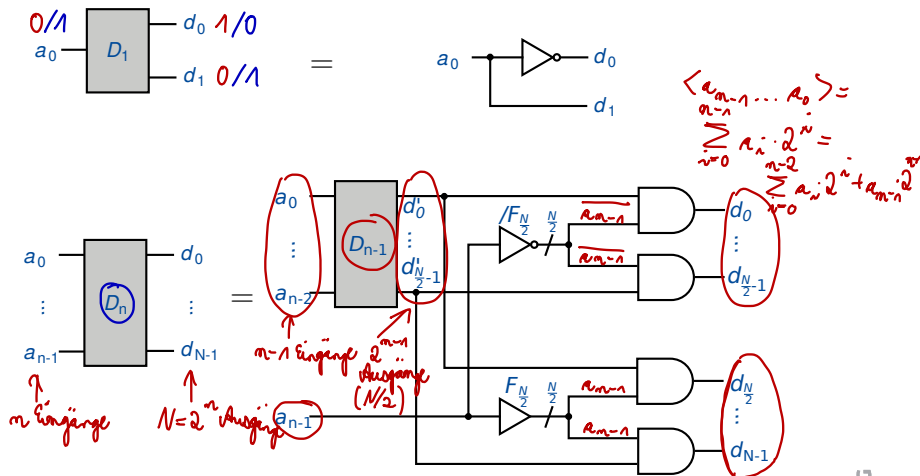


Bsp.:

 

$$d'_j = 1 \Leftrightarrow j = \sum_{i=0}^{n-2} a_i \cdot 2^i$$

 Bsp.: D_n mit Eingängen $a_0, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}$ und Ausgängen



$$d_k = 1 \Leftrightarrow k = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i = \left(\sum_{i=0}^{n-2} a_i \cdot 2^i \right) + a_{n-1} \cdot 2^{n-1}$$

1. Fall: $a_{n-1} = 0$

Es muss gelten: $d_k = 1 \Leftrightarrow k = \sum_{i=0}^{n-2} a_i \cdot 2^i$

Für $0 \leq j \leq 2^{n-1}-1$: $d_j = d'_j = \overline{d'_j \cdot a_{n-1}}$
 $d_{j+2^{n-1}} = 0 = \overline{d'_j \cdot a_{n-1}}$

2. Fall: $a_{n-1} = 1$

Es muss gelten: $d_k = 1 \Leftrightarrow k = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i + 2^{n-1}$

Für $0 \leq j \leq 2^{n-1}-1$: $d_j = 0 = \overline{a_{n-1} \cdot d'_j}$
 $d_{j+2^{n-1}} = a_{n-1} \cdot d'_j = d'_j$

Dekodierer: Tiefe

$$\text{depth}(D_1) = 1 \quad (\text{Spezialfall: Keine Hilfsbäume nötig}) \quad (1)$$

$$\text{depth}(D_2) = \underline{2} \quad (\text{für A/D-Gitter}) \quad (2)$$

Für $n \geq 3$:

$$\text{depth}(D_n) = \max(\text{depth}(D_{n-1}), \text{depth}(F_{\frac{N}{2}})) + 1 \quad (3)$$

$$\leq \max(\text{depth}(D_{n-1}), \frac{1}{3} \log_2\left(\frac{N}{2}\right) + 1) + 1 \quad (4)$$

$n \geq 3$

$$= \max(\text{depth}(D_{n-1}), \frac{1}{3}n + \frac{2}{3}) + 1 \quad (5)$$


\downarrow

$$= \underline{\text{depth}(D_{n-1}) + 1} \quad \left[\begin{array}{l} \max(n-1, \frac{1}{3}n + \frac{2}{3}) = n-1 \Leftrightarrow \\ n-1 \geq \frac{1}{3}n + \frac{2}{3} \Leftrightarrow \\ n \geq 2,5 \end{array} \right] \quad (6)$$

■ Durch Induktion folgt: $\text{depth}(D_n) = n$.


SRAM: Lesevorgang ($W = 0$)

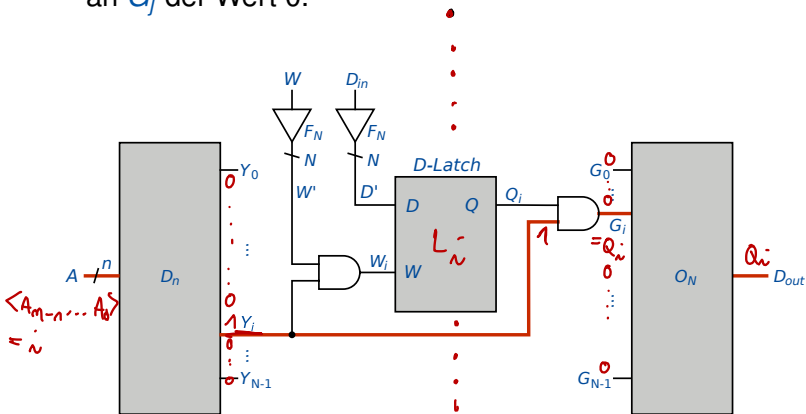- D_n setzt $Y_i = 1$ für $i = \langle A \rangle$, $Y_j = 0$ für $j \neq i$.
- Der Inhalt der i -ten Zelle L_i steht an G_i , für alle $j \neq i$ steht an G_j der Wert 0.



SRAM: Schreibvorgang (Puls auf W)

 - D_{in} an D -Eingänge sämtlicher Latches angelegt.
- Schreibpuls nur am W -Eingang von L_i (da $Y_i = 1$).




Tristate-Treiber und Busse

- Tristate-Treiber sind Treiber mit Eingangssignal x und zusätzlichem Signal $/OE$, dem Output-Enable-Signal.

↑ active low

- Am Ausgang y erscheint


 
$$y = \begin{cases} x, & \text{falls } /OE = 0 \text{ (aktiv)} \\ Z, & \text{sonst } /OE = 1 \text{ (nicht aktiv)} \end{cases}$$




- Z bezeichnet den Zustand hoher Impedanz (high-Z).
(hochohmig)


Zustand hoher Impedanz

  - Wir haben bisher Schaltungen betrachtet, die aus **CMOS-Gattern** bestehen. Dort ist jede Leitung zu jedem Zeitpunkt entweder mit V_{DD} (logisch-1) oder Masse (logisch-0) verbunden.
- Eine Leitung im Zustand **Z**, also der Ausgang eines Treibers mit $\text{/OE} = 1$, ist **weder mit V_{DD} noch mit Masse** verbunden. Man sagt, der Treiber ist disabled ($\text{/OE} = 0$: enabled).



 

 - n -Bit-Treiber: n Treiber mit gemeinsamen $/OE$.
- Im Gegensatz zu Ausgängen üblicher Gatter kann man **Ausgänge** von Tristate-Treibern **zusammenschalten**. Man muss dafür sorgen, dass zu jeder Zeit **höchstens ein Treiber enabled** ist.
- Ein **n Bit breiter Bus** ist ein Bündel aus n Leitungen, welches die Ausgänge von **mehreren n -Bit-Treibern** verbindet.




Bus vs. Multiplexer

- k Tristate-Treiber, die durch einen Bus verbunden sind, wirken ähnlich wie ein k -fach-Multiplexer.
- Vorteile Bus gegenüber Multiplexer:
 - Leicht erweiterbar.
 - Datentransport in verschiedene Richtungen zu verschiedenen Zeiten.
- Nachteil von Bus:
 - Man muss Bus Contention vermeiden, d.h. es darf nie mehr als ein Treiber auf einem Bus gleichzeitig enabled sein (sonst Folgen bis hin zur physikalischen Zerstörung der Schaltung)!

Bus zur Kommunikation mit SRAM

 - SRAM mit gemeinsamem Datenein- und -ausgang.



- Lesezugriff auf den Speicher: $/DOE_1$ enabled, alle anderen Treiber, z.B. $/DOE_2$, disabled.
- Schreibzugriff: D_{in} nimmt den Wert vom Bus, $/DOE_1$ disabled.