

- 
- 
- 

# Kapitel 4 – Sequentielle Logik

- 

## 1. **Speichernde Elemente**

2. Sequentielle Schaltkreise
3. Entwurf sequentieller Schaltkreise
4. SRAM
5. Anwendung: Datenpfade von ReTI

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prof. Dr. Christoph Scholl

Institut für Informatik  
WS 2015/16

- Analyse von Schaltplänen  $SP = (\vec{X}_n, G, typ, IN, \vec{Y}_m)$  mit  $G$  nicht notwendigerweise azyklisch.

Def.:

- Eine **Zellenbibliothek**  $BIB \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{B}_n$  enthält Basisoperationen, die den Grundgattern entsprechen.
- Ein 5-Tupel  $SP = (\vec{X}_n, G, typ, IN, \vec{Y}_m)$  heißt **Schaltplan** mit  $n$  **Eingängen** und  $m$  **Ausgängen** über der Zellenbibliothek  $BIB$  genau dann, wenn
  - $\vec{X}_n = (x_1, \dots, x_n)$  ist eine endliche Folge von Eingängen.
  - $G = (V, E)$  ist ein gerichteter Graph mit  $\{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\} \subseteq V$ .  
*zusätzlich*
  - Die Menge  $I = V \setminus (\{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\})$  heißt **Menge der Gatter**.  
Die Abbildung  $typ: I \rightarrow BIB$  ordnet jedem Gatter  $v \in I$  einen Zellentyp  $typ(v) \in BIB$  zu.
- ...

- ...
- Für jedes Gatter  $v \in I$  mit  $\text{typ}(v) \in B_k$  gilt  $\text{indeg}(v) = k$ .
- $\text{indeg}(v) = 0$  für  $v \in \{0, 1\} \cup \{x_1, \dots, x_n\}$ .
- Die Abbildung  $\text{IN} : I \rightarrow E^*$  legt für jedes Gatter  $v \in I$  eine Reihenfolge der eingehenden Kanten fest, d.h. falls  $\text{indeg}(v) = k$ , dann ist  $\text{IN}(v) = (e_1, \dots, e_k)$  mit  $Z(e_i) = v \quad \forall 1 \leq i \leq k$ .
- Die Folge  $\vec{Y}_m = (y_1, \dots, y_m)$  zeichnet Knoten  $y_i \in V$  als Ausgänge aus.

# Belegungen von Schaltplänen (1/2)

Sei nun ein Schaltplan  $SP = (\vec{X}_n, G, typ, IN, \vec{Y}_m)$  gegeben.

- Eine Abbildung  $\phi_{SP,a}: V \rightarrow \{0,1\}$  für  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{B}^n$  heißt **Belegung** für Eingangsbelegung  $a$ , falls

- $\phi_{SP,a}(\underline{x_i}) = \underline{a_i} \ \forall 1 \leq i \leq n$ ,
- $\phi_{SP,a}(0) = 0, \phi_{SP,a}(1) = 1$ ,
- für alle  $\underline{v} \in I$  mit  $typ(v) = \underline{g} \in B_k, IN(v) = (e_1, \dots, e_k)$  gilt  $\phi_{SP,a}(v) = g(\phi_{SP,a}(Q(e_1)), \dots, \phi_{SP,a}(Q(e_k)))$ .



## Belegung von Schaltplänen (2/2)


---

- Da ein Schaltplan nicht azyklisch ist, muss nicht zu jeder Eingangsbelegung eine Belegung definiert sein (im Gegensatz zu Schaltkreisen).
- Falls bei einem Schaltplan zu einer Eingangsbelegung eine Belegung definiert ist, dann nennen wir diese zur Verdeutlichung auch stabile Belegung.

Genauer: Es ist möglich, dass es zu einer Eingangsbelegung  $a$

- keine stabile Signalbelegung  $\Phi_{SP,a}$  gibt,
- mehrere stabile Signalbelegungen  $\Phi_{SP,a}$  gibt.

# Beispiel 1

 


Für  $a = 1$  existiert keine stabile Signalbelegung (siehe Ausgang von  $G_1$ ).

■  $\text{nand}(1,0) = 1, \quad \text{nand}(1,1) = 0$

Für  $a=0$  existiert eine stabile Signalbelegung, nämlich Ausgang von  $G_1 = 1$ .  $\text{nand}(0,1) = 1$

## Beispiel 2 (1/2)

 

Betrachte Eingangsbelegung  $/S = 1$ ,  $/R = 1$


■  $G_1 : \underline{nand(1, 1) = 0}$

■  $G_2 : \underline{nand(0, 1) = 1}$

$\Rightarrow \underline{\Phi_{SP,(1,1)}(G_1) = 0}$  und  $\Phi_{SP,(1,1)}(G_2) = 1$  stellt eine stabile Signalbelegung dar!



## Beispiel 2 (2/2)

 

Betrachte Eingangsbelegung  $/S = 1$ ,  $/R = 1$


■  $G_1 : \underline{nand(1,0) = 1}$

■  $G_2 : \underline{nand(1,1) = 0}$


$\Rightarrow \Phi'_{SP,(1,1)}(G_1) = 1$  und  $\Phi'_{SP,(1,1)}(G_2) = 0$  stellt ebenfalls eine stabile Signalbelegung dar!
 
# RS-Flipflop

- Die vorherige Schaltung heißt **RS-Flipflop** (kurz **RS-FF**).
- Sie hat für die Eingangsbelegung  $/S = 1$ ,  $/R = 1$  zwei stabile Zustände.



Zustand  $Q = 0$

 

Zustand  $Q = 1$

- **Frage:** Wie kann man von einem Zustand zum anderen kommen?


# Übergang (1/2)

- Für das Umschalten von einem Zustand zum anderen in einer realen Implementierung eines RS-FFs ist es von entscheidender Bedeutung, dass reale Gatter **Verzögerungszeiten** haben.
- D.h.: Wenn sich die Eingangsbelegung eines Gatters ändert, dann erfolgt die daraus resultierende Änderung des Ausgangswertes nicht direkt, sondern mit einer gewissen Verzögerung.
- (Detailliertere Betrachtung in Kapitel 5, Physikalische Eigenschaften von Gattern.)


 
## Übergang (2/2)

- Zustand  $Q = 0$  mit  $/S = 1, /R = 1 \rightarrow$  Zustand  $Q = 1$ :



- Senke  $/S$  zur Zeit  $t_0$  ab und hebe zu  $t_0 + x$  wieder an (einen solchen Signalverlauf nennt man Puls).
- Nach Zeit  $t_{P/SQ}$  ist  $Q = 1$ .
- Nach Zeit  $t_{P/S/Q}$  ist  $/Q = 0$ .
- Wechsel von Zustand  $Q = 1$  zu Zustand  $Q = 0$  aus Symmetriegründen analog.




# Weitere Bezeichnungen

---

- Umschalten des FF in Zustand  $Q = 1$  heißt **Setzen (set)**.
- Umschalten des FF in Zustand  $Q = 0$  heißt **Zurücksetzen (reset)**.
- $/S$  heißt Set-Signal.
- $/R = /C$  heißt Reset- oder Clear-Signal.
- Weil  $/R, /S$  durch Absenken aktiviert werden, nennt man sie active low.
- Signalnamen von active-low-Signalen beginnen in der Regel mit **!**.

*↑  
Strich*

“Zustand”  $Q = 1, /Q = 1$

 


- Stabile Signalbelegung bei Eingangsbelegung  $/S = 0, /R = 0$
- Aber warum ist es trotzdem problematisch,  $/S$  und  $/R$  gleichzeitig zu aktivieren ( $/S = 0, /R = 0$ )?
 
# Flackern

Annahme:


- $/S$  und  $/R$  werden nach ihrer Aktivierung beide gleichzeitig inaktiv (00  $\rightarrow$  11)
- $G_1$  und  $G_2$  schalten exakt gleich schnell, d.h. haben exakt die gleiche Verzögerungszeit



- $\Rightarrow$  Es kommt es zum **Flackern** ("metastabiler" Zustand).
- In der Praxis wird in der Regel nach einer gewissen Zeit einer der beiden stabilen Zustände angenommen (weil Gatterverzögerungen leicht variieren).

# Schaltsymbol eines RS-FF

---

 



# Nachteil von RS-FF

---


Beim Speichern eines Wertes 0 oder 1 muss man den Wert kennen:

- 0 → Aktiviere /R
- 1 → Aktiviere /S

## Ziel:

- Speichern unbekannter Werte.

# D-Latch

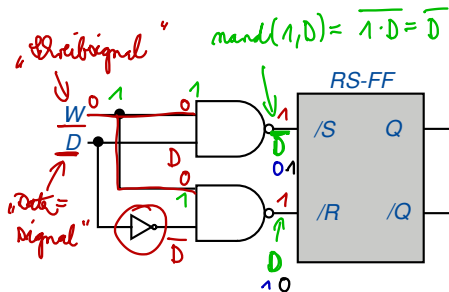


■  $W$  ist active high.

■  $W = 0$   $\Rightarrow$   $/S$ ,  $/R$  inaktiv


■  $W = 1$   $\Rightarrow$   $\begin{cases} /S \text{ aktiv, falls } \underline{D=1} \\ /R \text{ aktiv, falls } \underline{D=0} \end{cases}$

Symbol:

 

Betrachte den Fall, dass  $D=1$  abgespeichert wird.

 Begründung für sog. Setup-Zeit: Man will  $/R$  stabil auf 1 halten.




↗ verschiebe  $D=0 \rightarrow D=1$  ausreichend nach links, um den „Einbruch“ (Puls) auf  $/R$  zu verhindern!

Begründung für sog. Hold-Zeit: Genauso. Man will  $/R$  stabil auf 1 halten.

- Die Daten müssen für eine gewisse Zeit  $t_{SDW}$ , genannt **Setup-Zeit**, an  $D$  stabil anliegen.
- Dann geht  $W$  von 0 auf 1, bleibt für eine Zeit  $y$ , genannt **Pulsweite**, auf 1 und geht auf 0 zurück.
- Anschließend müssen die Daten für eine Zeit  $t_{HDW}$ , genannt **Hold-Zeit**, an  $D$  stabil gehalten werden.

# Timing-Diagramm

 

Wie lange müssen die einzelnen Signale aktiv sein, damit der Schreibvorgang reibungslos abläuft?

⇒ Siehe Kapitel 5.2 ([Timing](#)).

# Weitere Eigenschaften eines D-Latches


---

- Bisher: Keine Datenänderungen während des Schreibpulses auf  $W$ .
- Man kann das D-Latch aber auch im transparenten Modus betreiben:
  - Das D-Latch heißt **transparent**, wenn das Schreibsignal aktiv ist.
  - Hält man  $W$  lange aktiv und ändert  $D$  zur Zeit  $t$ , dann ändert sich  $Q$  zur Zeit  $t + t_{PDQ}$ .
  - Auch hier sind zeitliche Bedingungen zu beachten: Keine Datenänderungen kurz nach Beginn des Transparenzmodus bzw. kurz vor Ende des Transparenzmodus.

# Taktflankengesteuertes D-Flipflop (1/2)

- **Taktflankengesteuerte Flipflops** wie das D-Flipflop übernehmen Daten zu einem bestimmten **Zeitpunkt** (kein transparenter Modus!), nämlich bei der steigenden Flanke des Clocksignals.

<u>D</u>	<u>ck</u>	<u>Q</u>	<u>/Q</u>
0	1	0	1
1	1	1	0
X	0	<u>Q</u>	<u>/Q</u>
X	1	<u>Q</u>	<u>/Q</u>

 

- **Vorteil:** Daten müssen lediglich bei der steigenden Taktflanke stabil sein (zzgl. Setup- und Holdzeit).


# Taktflankengesteuertes D-Flipflop (2/2)

---

- Realisierung: Wesentlich komplexer als bei taktzustandsgesteuerten D-Latches
- Analyse des Schaltplanes (und entsprechende Timing-Analyse) wesentlich komplizierter.



# D-FF: Realisierung mit RS-Flipflops

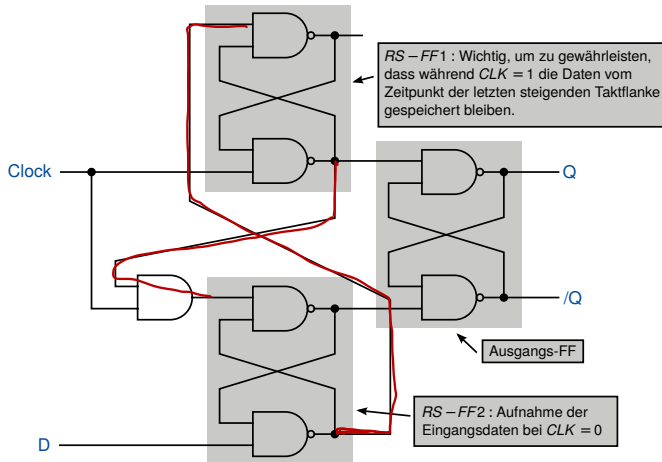

# Einfache Bausteine mit Flipflops


---

- Register
- Schieberegister
- Zähler
 
# $n$ -Bit Register

↑  
Bsp. ReTI: ACC, IN1, IN2 sind 32-Bit-Register

- $n$  D-Flipflops mit gemeinsamen Clocksignal.




- Entsprechend:  $n$ -Bit Latch =  $n$  D-Latches mit gemeinsamem Schreibsignal  $W$ .

 
# Schieberegister

Zeitliche Bedingungen, damit das funktioniert:

- Setup-Zeiten gewährleistet, indem "Clock-Periode" nicht zu kurz ist.
- Hold-Zeiten: dürfen nicht größer sein als Verzögerungszeiten von steigender Clockflanke zu Änderung des Datenausgangs! / Ausgangsdaten



 
- In jedem Takt (bei jeder steigenden Flanke von  $ck$ ) werden die Werte im Register um eine Position nach rechts verschoben.




# Zähler

↳ z.B. Programmzähler der ReTI!

Ein  $n$ -Bit-Zähler ist eine Schaltung mit folgenden Ein- und Ausgängen:


 
- Dateneingänge  $X = (X_{n-1}, \dots, X_0)$
- Datenausgänge  $Y = (Y_{n-1}, \dots, Y_0)$  „Zähler-stand“
- Dateneingang  $C_{in}$  für Eingangsübertrag
- Datenausgang  $C_{out}$  für Ausgangsübertrag
- Eingänge für Kontrollsignale:
  - /C (Clear) 
  - /L (Load)
  - ck (Clock)




## Aufbau eines Zählers

$/C=0$  : 0 wird auf Dateneingang des Registers gelegt

$1/C = 1, L = 0$  : X wird auf " " " " " "
 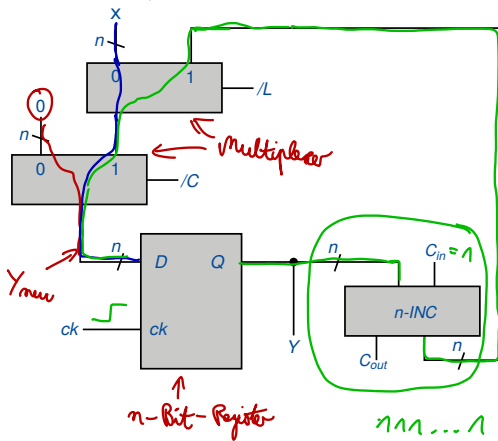
$$1/C = 1, 1/L = 1$$

$$n11 \dots 1 \rightarrow (1)0 \dots 0$$
 
# $n$ -Bit Zähler: Funktionalität



- Ein Zähler speichert ein  $n$ -Bit-Wort, das an den Ausgängen  $Y$  erscheint (**Zählerstand**).
- Bei jeder steigenden Flanke von  $ck$  wird ein neuer Zählerstand  $Y_{neu}$  gespeichert. Für  $Y_{neu}$  gilt :

$$Y_{neu} = \begin{cases} \underline{0 \dots 0}, & \text{falls } \underline{/C = 0} \\ \underline{X}, & \text{falls } \underline{/C = 1, /L = 0} \\ \underline{\text{bin}_n((\langle Y \rangle + C_{in}) \bmod 2^n)}, & \text{falls } \underline{/C = 1, /L = 1} \end{cases}$$

$\langle Y \rangle + C_{in}$  : Zähler erhöhen, wenn  $C_{in} = 1$  ist

$$\begin{aligned} \langle 1 \dots 1 \rangle &= 2^n - 1 & \langle 1 \dots 1 \rangle + 1 &= (2^n - 1) + 1 = 2^n \\ \langle 0 \dots 0 \rangle &= 0 & (2^n) \bmod 2^n &= 0 \\ & & x \bmod 2^n &= x \text{ for } 0 \leq x < 2^n \end{aligned}$$

# $n$ -Bit Zähler kaskadieren

- Ausgangsübertrag  $C_{out}$  ermöglicht es, den Zähler zu **kaskadieren**, zum Beispiel aus  $s$   $n$ -Bit-Zählern einen  **$(s \cdot n)$ -Bit-Zähler** zu bauen.

