

Kapitel 4

Sequentielle Logik:

1. Speichernde Elemente
2. Sequentielle Schaltkreise
3. Entwurf sequentieller Schaltkreise
4. SRAM
5. **Anwendung: Datenpfade von ReTI**


Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prof. Dr. Christoph Scholl

Institut für Informatik

WS 2015/16

Zur Erinnerung: ReTI bisher

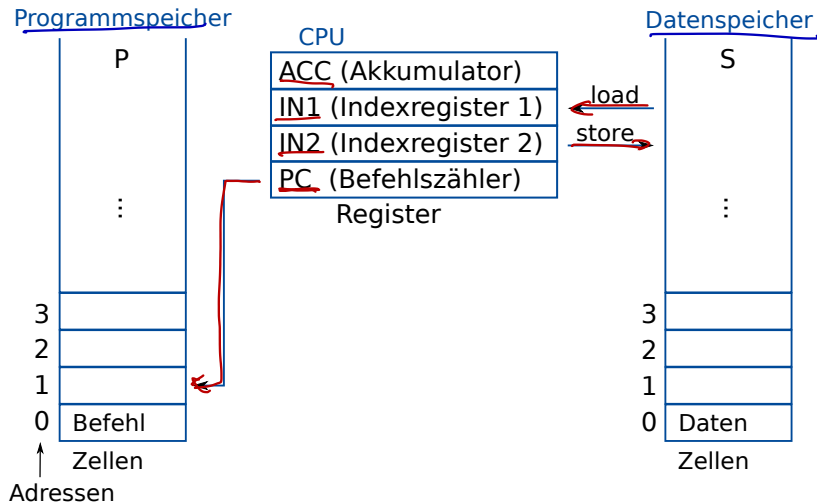

Zur Erinnerung: Datenpfade von ReTI

- ReTI besteht aus
 - 4 benutzersichtbaren Registern *PC*, *ACC*, *IN1*, *IN2*
→ Realisiert durch Zähler (*PC*) bzw. Register (Wortbreite jeweils 32 Bit).
 - Einem 2^{32} -Wort-Speicher, der Daten und Befehle enthält
→ Realisiert durch SRAM. (*32-Bit-Worte*)
- ReTI unterstützt Load-/Store-, Compute-, Indexregister- und Sprungbefehle.



31	30	29	...	24	23	...	0
<u>Typ</u>		<u>Spezifikation</u>			<u>Parameter <i>i</i></u>		

Zur Erinnerung: ReTI-Befehle im Überblick

	<i>Sign</i>									
	31	30	29	28	27	26	25	24	23	... 0
<u>Load</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	M		*		<u>D</u>			i
	31	30	29	28	27	26	25	24	23	... 0
<u>Store</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	M		<u>S</u>		<u>D</u>			i
	31	30	29	28	27	26	25	24	23	... 0
<u>Compute</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>MI</u>		<u>F</u>		<u>D</u>			i
	31	30	29	28	27	26	25	24	23	... 0
<u>Jump</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>C</u>		*					i

aktuell: D-Feld unbenutzt

relative Sprünge


MOVE

M - Modus ; S - Source ; D - Destination ; MI - memory/immediate ;
F - Function ; C - Condition

Umsetzung von ReTI: Externe Sicht

■ 3-Bus-Architektur zur Ansteuerung von Speicher und I/O-Geräten:

 - 32 Bit breiter Datenbus $D = D[31 : 0]$,
- 32 Bit breiter Adressbus $A = A[31 : 0]$,
- Kontrollbus C (Breite später festgelegt).



Umsetzung von ReTI: Interne Sicht

■ CPU besteht aus:

- Zähler PC.

- 3 für Benutzer sichtbaren Registern ACC, IN1, IN2,

- Instruktionsregister I.

I speichert Befehle erwenden.

- ALU,

Fetch-Phase: Aktueller Befehl aus Speicher gelesen und in I abgespeichert

- CPU-internen Bussen:


Execute-Phase: Befehl in I interpretiert und ausgeführt.

- L, R für linken bzw. rechten Operanden der ALU,

- internem Datenbus DI.

- Register, PC, ALU, Busse und die zugehörigen Treiber sind 32 Bit breit.


Interner Aufbau der ReTI-CPU

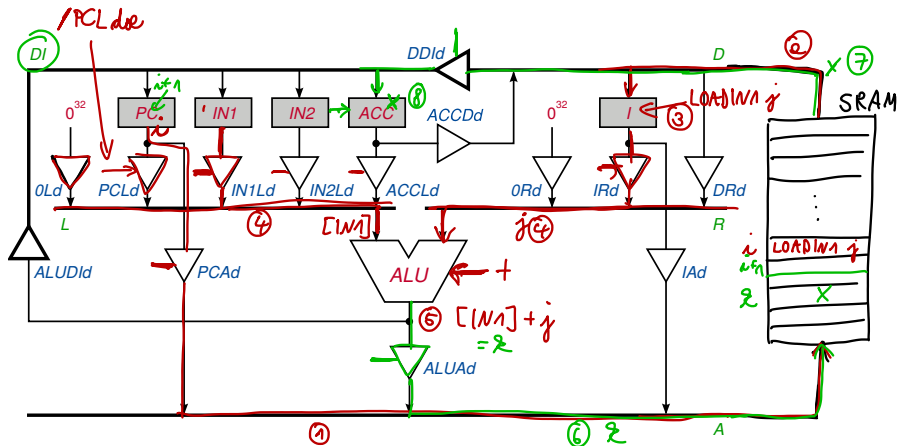


- Namenskonvention für Treiber: Treiber zwischen Bus/Baustein X und Bus/Baustein Y: XYd;
 - Output-Enable-Signal: XYdoe.
 - OLd und ORd können 0^{32} auf L bzw. R legen.
- Busse A und D sind an den Speicher (sowie I/O-Geräte) angeschlossen, s. nächste Folie.
- Das Bild enthält keine Steuerleitungen:
 - Output-Enable-Signale der Treiber,
 - Funktionsauswahl der ALU,
 - Clock-Signale und "Clock-Enable-Signale" der Register.

Speicher SM von ReTI

 - Datenein- und ausgänge mit Datenbus D der CPU verbunden.
- Adressleitungen mit Adressbus A der CPU verbunden.
- Treiber $ASMd$ immer enabled.




Verfeinerung des Schaltbilds

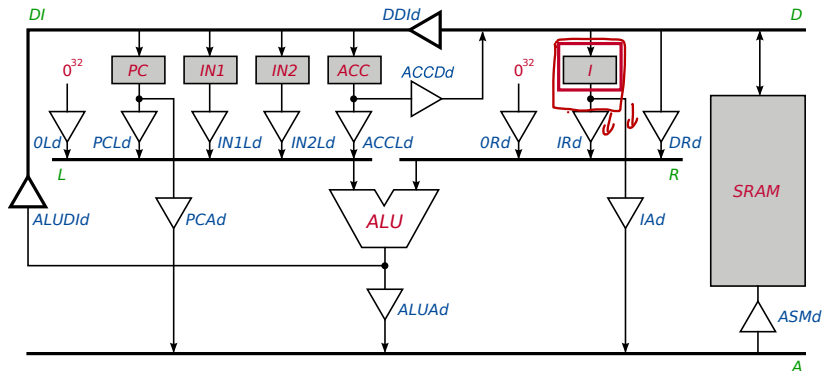


Verarbeitung der Daten im Register /

- Im Instruktionsregister / steht der gerade verarbeitete Befehl.
- I[31 : 24]: Befehlskodierung (für die im Schaltbild nicht dargestellten Steuersignale benötigt).
- I[23 : 0]: Speicheradresse oder Konstante für die ALU.
 - Speicheradresse wird mit acht Nullen aufgefüllt.
 $0^8 I[23 : 0]$ wird auf Bus *A* gelegt (*IAd* enabled).
(LOAD, STORE, compute memory)
 - Natürliche 24-Bit-Konstante wird mit acht Nullen aufgefüllt. } *sext = 0*
 $0^8 I[23 : 0]$ wird auf *R* gelegt (*IRd* enabled).
(ANDI, ORI, OPLUSI)
 - Ganzzahlige 24-Bit-Konstante wird vorzeichenerweitert. } *sext = 1*
sext(I[23 : 0]) wird auf *R* gelegt (*IRd* enabled).
(ADDI, SUBI, LOADING, STOREING)

 


■ Neues Kontrollsignal sext:

 - $sext = 0$: Ersetze $I[31:0]$ durch $0^8 I[23:0]$.
- $sext = 1$: Ersetze $I[31:0]$ durch $sext(I[23:0])$.
 $= I[23]^8 I[23:0]$



Weitere Verfeinerung für Register (1/3)

 - Im Buch von Keller / Paul werden die Clockeingänge aller Register **Reg** mit einem Clocksignal **Regck** verbunden, das **durch die Kontrolllogik berechnet wird**.
- ⇒ Datenübernahme zu ausgewählten Zeitpunkten



- Vorgehen bei Realisierung der ReTI auf einer Platine mit diskreten Bausteinen ok.!
- Nicht ok. bei heutigen Designs, die Prozessoren auf einem einzigen Chip integrieren.


Weitere Verfeinerung für Register (2/3)

- Gründe für “Designrule”, die es verbietet, Clockeingänge mit berechneten Datensignalen zu verbinden:
 - Spezielle Methoden (“Clock-Tree-Synthese”) gewährleisten, dass die steigende Flanke der globalen Clock an allen Clockeingängen zum gleichen Zeitpunkt ankommt (z.B. durch Ausgleich des Effekts unterschiedlicher Leitungsverzögerungen m.H. von Treibern). Datensignale auf Clockeingängen verhindern Clock-Tree-Synthese.
 - Heutige Werkzeuge zur automatischen Timing-Analyse (und Berechnung der maximalen Clockfrequenz) sind nicht in der Lage, mit berechneten Clocksignalen umzugehen.
 - Spezielle Anforderungen an “Flankensteilheit” der Clocksignale (siehe Kapitel über physikalische Eigenschaften)



Weitere Verfeinerung für Register (3/3)


- Transformation bzw. Verfeinerung:

 


$\text{Regler} = 0$: Daten ändern sich nicht bei steigender Flanke der Clock
 $\text{Regler} = 1$: " " " " " " " " " " " "

- Zwei sich abwechselnde Phasen der *CPU*:
 - **Fetch-Phase**: Lädt nächsten auszuführenden Befehl aus Memory ins **Instruktionsregister** / der *CPU*. ←
 - **Execute-Phase**: Befehl, der in / steht, wird ausgeführt.
- Vorgehen:
 - 1 Definition der **Datenpfade**, d.h. der benötigten Datenverbindungen zwischen den Komponenten der *CPU*.
 - 2 Herleitung der **Kontrollsignale** zur Ansteuerung der im Punkt 1 hergeleiteten Datenpfade.
 - Treiber-OE, *ALU*-Funktionsselektion, Enable für Register-Clocks.
 - 3 Sequentielle Synthese.

Datenpfade: Fetch-Phase

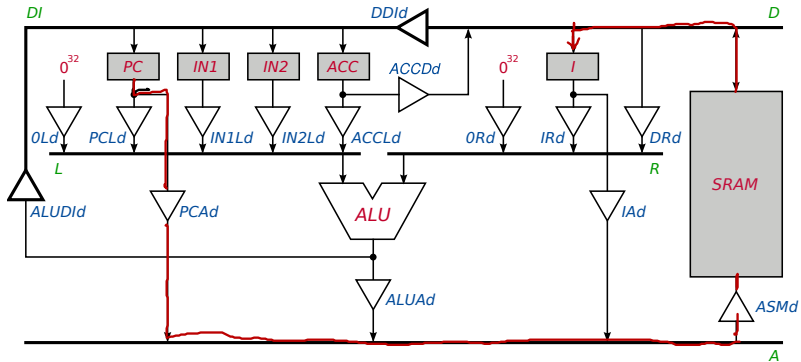

Datenpfade: Fetch-Phase

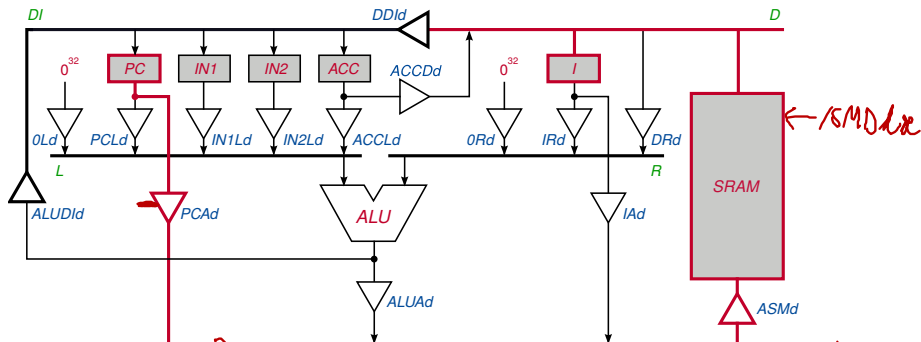


$PCAdoe = 0$
 $/SMDdoe = 0$
 $clocken = 1$

} alle anderen Treiber-Output-Enables inaktiv (=1)
 } clockables für Register inaktiv (=0)


- In der Fetch-Phase muss:
 - Bus *A* mit *PC* verbunden sein, d.h. *PCAd* enabled.
 - Register *I* den Wert von Bus *D* übernehmen, d.h. *Icken* muss enabled werden.
 - Alle anderen Treiber (außer denen, die stets enabled sind) sind disabled, um Bus Contentions zu vermeiden.
- Die Steuersignale müssen in der Fetch-Phase entsprechend gesetzt sein.
 - Z.B. */PCAdoe* = 0, */ALUAdoe* = 1, usw. (active low!)

Fetch: Die durchgeschalteten Pfade

 


- Betrachte ~~unterschiedliche~~ die Execute-Phase unterschiedlicher Befehlstypen.
 - *Compute Immediate,*
 - *Compute Memory,*
 - *JUMP,*
 - *LOAD,*
 - *LOADIN1 (LOADIN2 analog),*
 - *LOADI,*
 - *STORE,*
 - *STOREIN1,*
 - *MOVE.*

Datenpfade: *Compute Immediate* (1/2)

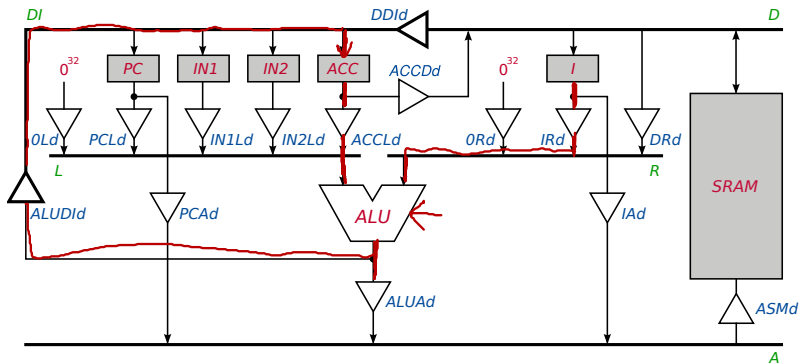

Datenpfade: *Compute Immediate* (2/2)

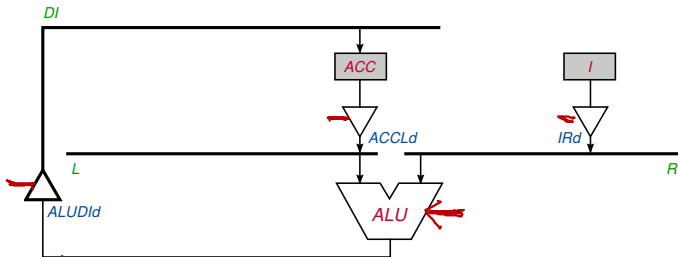


$\neg \text{ACCLd} = 0$

$\neg \text{IRd} = 0$


$\neg \text{ALUDId} = 0$

$\text{ACC} = 1$

Datenpfade: *Compute Memory* (1/2)

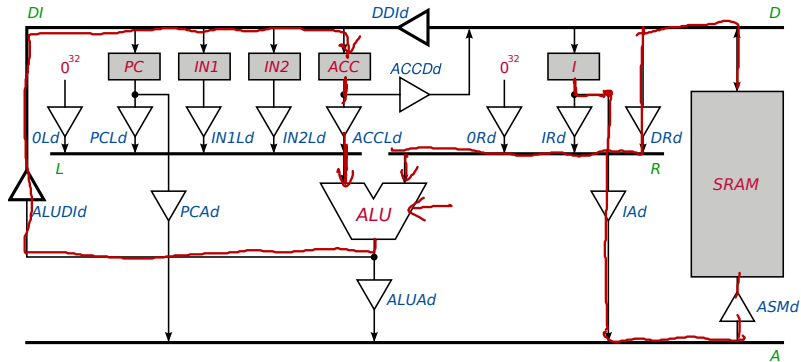


Datenpfade: *Compute Memory* (2/2)

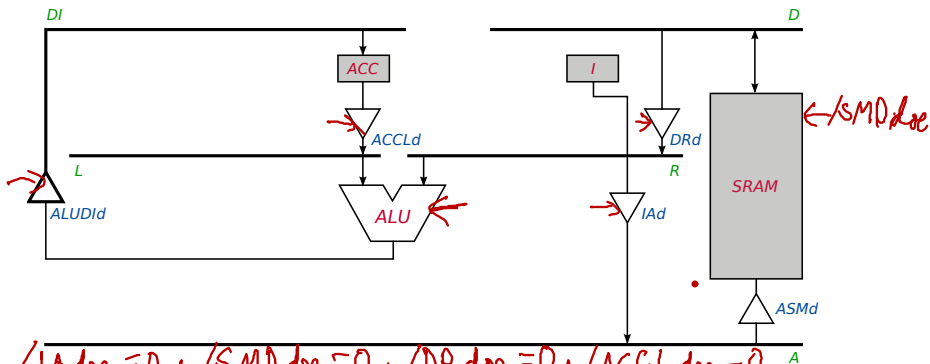


$\neg IAd_{doe} = 0$, $\neg SMD_{doe} = 0$, $\neg DR_{doe} = 0$, $\neg ACCL_{doe} = 0$
 $\neg ALUDId_{doe} = 0$
 $ACC_{ren} = 1$

Datenpfade: *JUMP* (1/2)

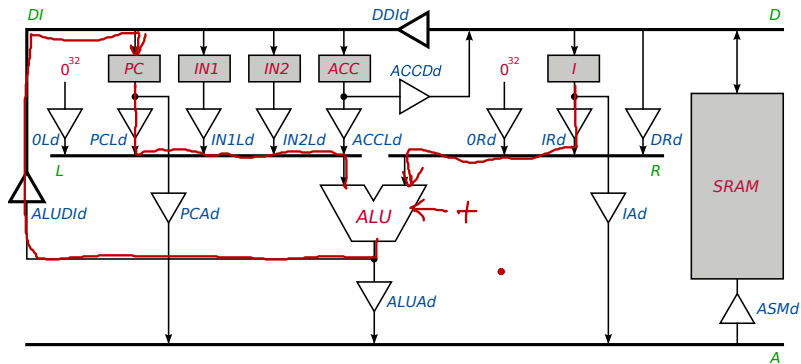


Datenpfade: *JUMP* (2/2)

 


$\neg IR_{doe} = 0$, $\neg PCL_{doe} = 0$, $\neg ALVDI_{doe} = 0$,
 $\neg PC_{load} = 0$, falls Sprungbedingung erfüllt
 $PC_{den} = 1$


Datenpfade: *LOAD i* (1/2)

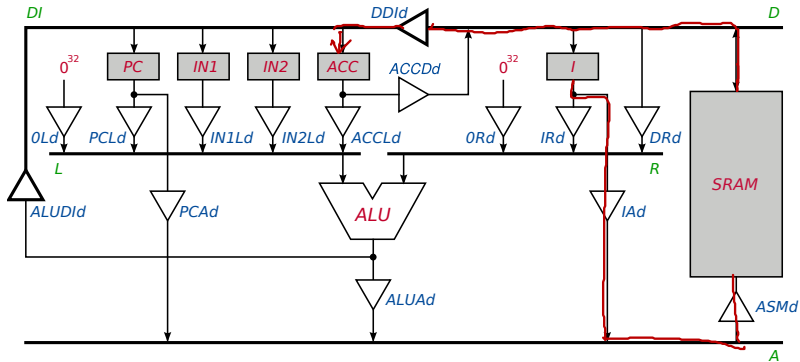


Datenpfade: *LOAD i* (2/2)

 


Datenpfade: *LOADIN1 i* (1/2)

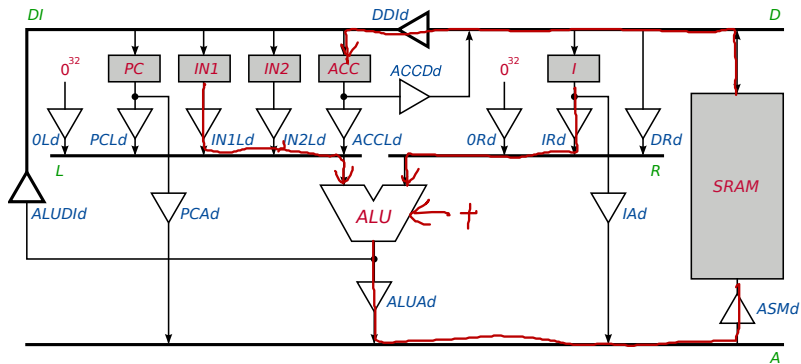


Datenpfade: *LOADIN1 i (2/2)*

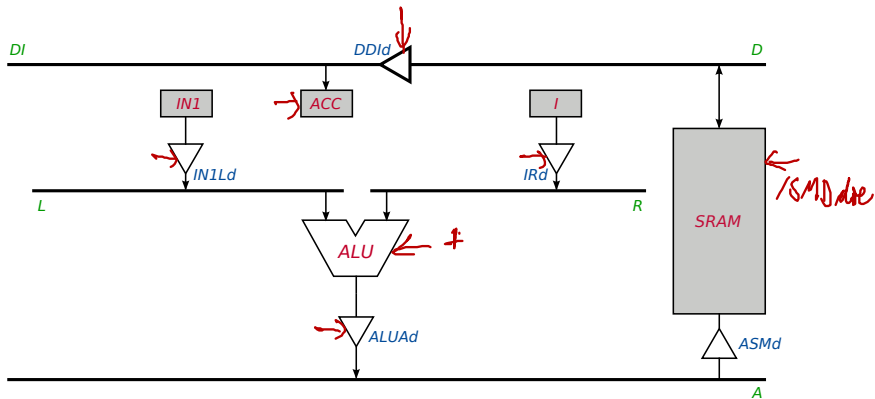


Datenpfade: *LOADI i* (1/2)

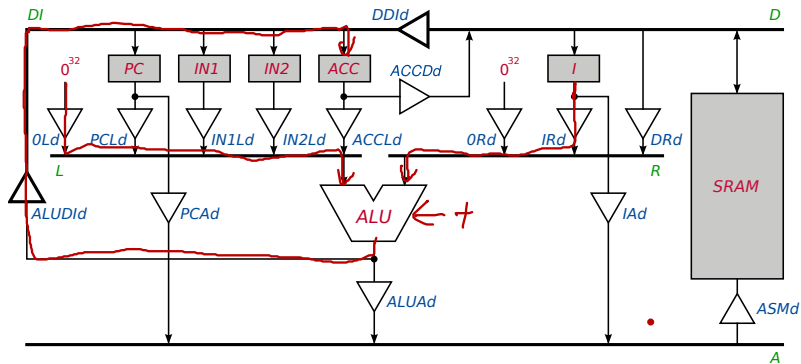


Datenpfade: *LOADI i* (2/2)

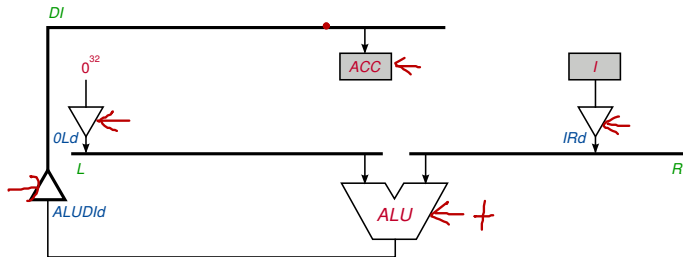


Datenpfade: *STORE i* (1/2)

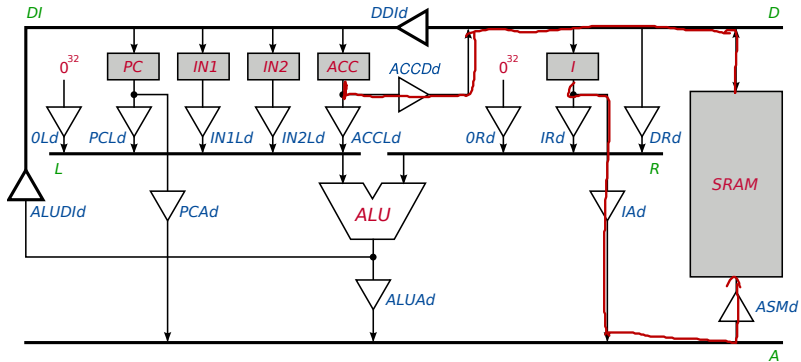


Datenpfade: *STORE i* (2/2)

 


Datenpfade: *STOREIN1 i* (1/2)

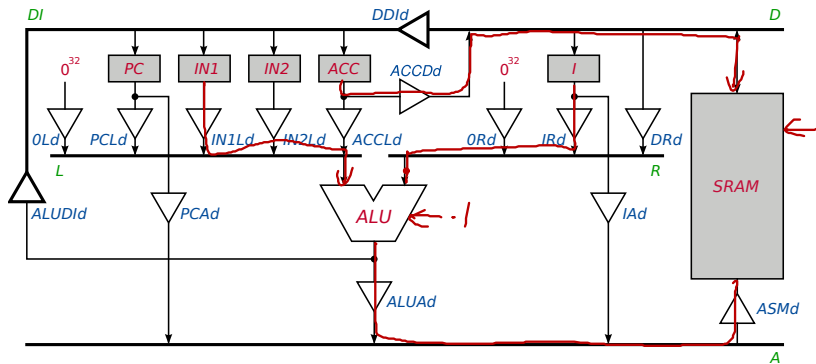


Datenpfade: *STOREIN1 i* (2/2)

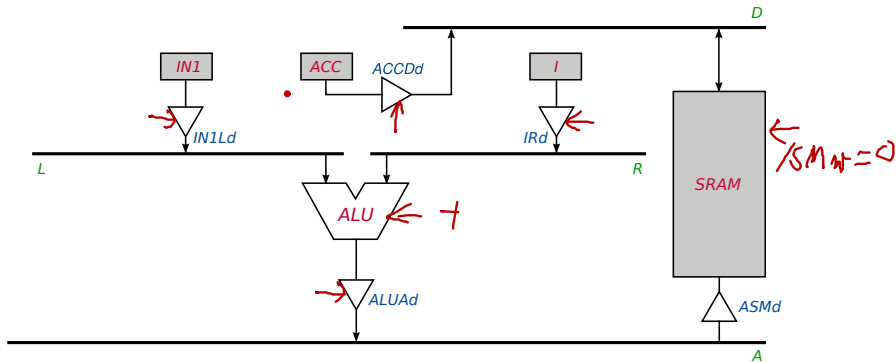

Datenpfade: *MOVE ACC IN1* (1/2)

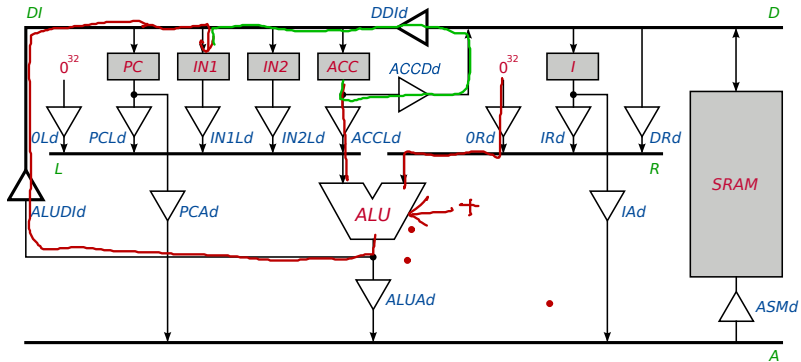

Datenpfade: *MOVE ACC IN1* (2/2)

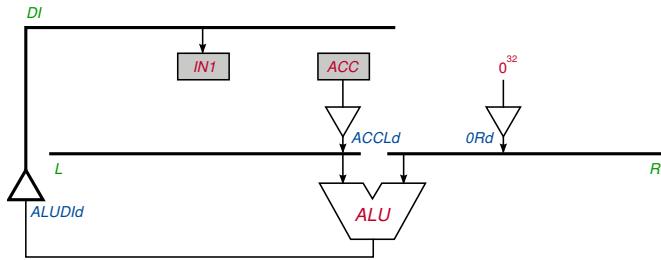

Zusätzliche Befehle

- Man kann weitere Befehle ohne zusätzliche Hardware realisieren!
- Load- und Compute-Befehle mit beliebigem Zielregister
 $r \in \{PC, IN1, IN2, ACC\}$.
 - Kein $\langle PC \rangle := \langle PC \rangle + 1$, wenn $r = PC$.
- Befehlsformat: $LOAD\ r\ i; ADD\ r\ i$; etc.
- Befehlskodierung:

$LOAD\ i \hat{=} LOAD\ ACC\ i$

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	...	0
Load	0	1	M		*		D		i		

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	...	0
Compute	0	0	MI		F		D		i		

Zur Illustration: ReTI-Simulator „Neumi”

- <http://abs.informatik.uni-freiburg.de/teaching/Neumi/>
 - Simulator der ReTI-Maschine.
 - Anleitungen und zwei Beispielprogramme.
- Für die Ausführung wird Java benötigt.
 - Für Windows: <http://www.java.com/de/download/manual.jsp>
 - Für Linux: Nicht den GNU-, sondern den SUN-Compiler verwenden (Neumi funktioniert nicht mit GCJ).
 - Für Solaris und MacOS sollte die richtige Java-Version vorliegen.
- Syntax geringfügig gegenüber Vorlesung abgewandelt.
 - Kommas zwischen Operanden: „**ADDI ACC, 1**” statt „**ADDI ACC 1**”.
 - Jump-Befehle anders geschrieben: „**JUMP ge, 2**” statt „**JUMP_≥ 2**”.
 - Details: Anleitungen auf der Webseite.

- Im Buch von Keller/Paul wird ReTI (bzw. ReSa) mit sogenannten **diskreten FAST-Bausteinen** realisiert.
 - Register, Zähler, ALU, Treiber, Speicher: Bausteine aus der FAST-Bibliothek, teilweise mehrere Bausteine, um **Bitbreite 32** zu erreichen.
 - Kontrollsignale werden durch sog. **PALs** realisiert
 - **Programmable Array Logic** (Bausteine von AMD).
 - Spezielle Beschreibungssprache PALASM.
 - PALs werden heute nur noch selten verwendet.

- Im Gegensatz dazu verwenden wir State-of-the-Art-Bausteine der **NanGate-Bibliothek** (<http://www.si2.org/openeda.si2.org/projects/nangatelib>) im Hinblick auf eine VLSI-Implementierung auf einem einzigen Chip.
- Auf Basis einer solchen Implementierung behandeln wir später wesentliche Konzepte für eine „**Timing-Analyse**“. Wir beginnen zunächst mit der Realisierung der Kontrollsignale (Output-Enable, Clock-Enable ...).
- Kontrollsignale werden durch einen Endlichen Automaten generiert. Wir **skizzieren** hier das Vorgehen.

Zu generierende Kontrollsignale


- **Clock-Enable-Signale** für alle Register r , Bez.: $r\text{cken}$.
- **Output enable Signale** (active low) für alle Treiber XYd , Bez.: $/XY\text{doe}$.
- **Funktions-Select-Signale** $f[2 : 0]$ zum Selektieren der Funktion, die von ALU ausgeführt wird.
- Signale $/PC\text{clear}$, $/PC\text{load}$ für PC .
- sext zur Berechnung der Füllbits bei 24-Bit-Immediate-Konstanten.
- Für den Speicher benötigen wir die **Kontrollsignale** (active low) $/SMD\text{doe}$, $/SMw$.

Idealisierte Timing-Diagramme


- Grobe Ablaufplanung mit **idealisierten Timing-Diagrammen**.
- Vereinfachende Annahme: Verzögerungszeit aller Bausteine = 0 (exakte Analyse mit Verzögerungszeiten später).
- Befehlsabarbeitung ist unterteilt in **Takte** (= Folge von Taktsignalen *high, low*).
- Fragen:
 - Wie sollen Kontrollsignale zusammenspielen?
 - In welchem Takt sollen welche Treiber aktiviert, welche Registerclock enabled werden?




Befehlsabarbeitung in Takten

- Sowohl Fetch- als auch Execute-Phase bestehen aus 4 Takten gleicher Länge.
- Kontrollsignal:
 - $E = 0$: Fetch-Phase,
 - $E = 1$: Execute-Phase.
- Signale s_0, s_1 = Binärkodierung der Nummer des Taktes (innerhalb Fetch, Execute), in dem ReTI sich befindet.
- Steigende Flanken (Anfang des Taktes) werden mit P_i , fallende (Mitte des Taktes) mit N_i bezeichnet ($i = 0, \dots, 3$).
- Clock ck , Signale s_0, s_1 und E werden Phasensignale genannt. Weitere (Kontroll-)Signale werden aus den Phasensignalen erzeugt.

Erzeugung der Phasensignale

 


Idealisiertes Timing-Diagramm

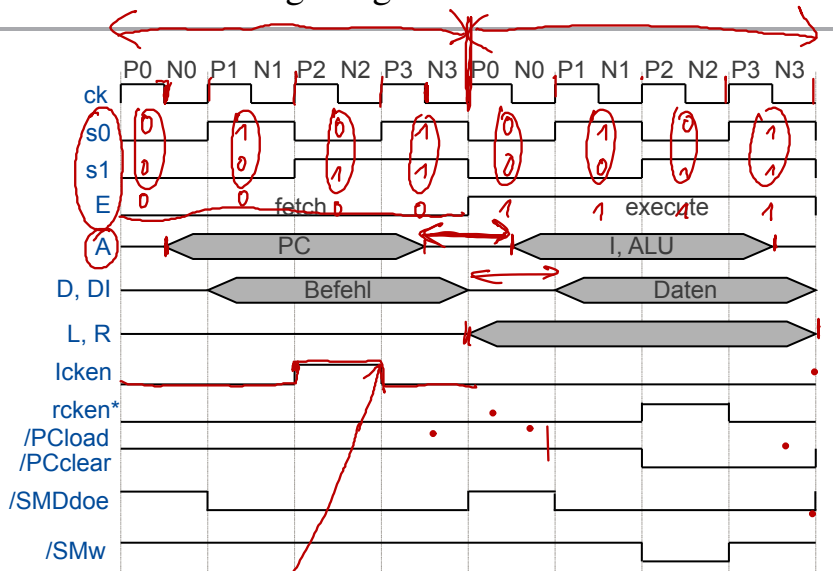

\Rightarrow bei P3 von ftd wird in I abgespeichert

Zur Erinnerung: Datenpfade

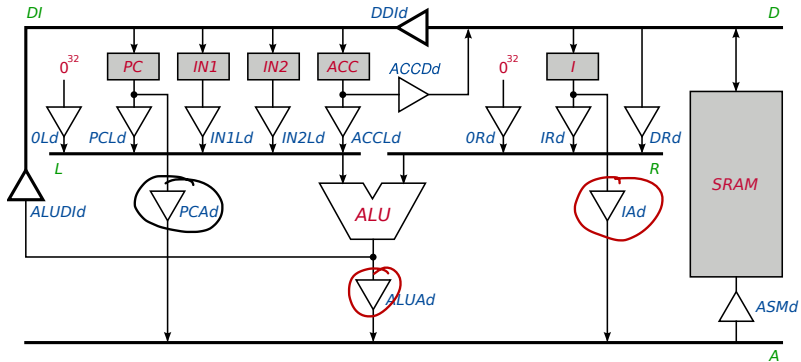


- Nutze **Busse möglichst lange** (unter Vermeidung von **Bus Contention**).
- **Clock-Enable-Signale** der Register **möglichst spät**
→ viel Zeit für Berechnung neuer Daten.
- Nach dem **Entwurfsende** muss das Timing der *CPU* mit den konkreten Werten der eingesetzten Fertigungstechnologie überprüft werden. (“Wie schnell kann man maximal takten, um korrektes Funktionieren zu garantieren?”)
 - Siehe nächstes Kapitel.


Aufbau der Kontrolllogik (1/2)

- Die eigentliche Kontrolllogik wird realisiert durch einen Endlichen Automaten.
- Die Kontrollsignale sind als Ausgangssignale des Endlichen Automaten implementiert.
- Ist ein Kontrollsignal active low, dann bezeichnen wir es z.B. mit $\neg x$. Das Ausgangssignal $\neg x$ ergibt sich dann durch Negation des Ausgangssignals x eines entsprechenden FFs mit Eingangssignal x_{pre} .
- Ist ein Kontrollsignal active high, dann bezeichnen wir es z.B. mit x . Das Ausgangssignal x entspricht dem Ausgangssignal eines FFs mit Eingangssignal x_{pre} .

Aufbau der Kontrolllogik (2/2)


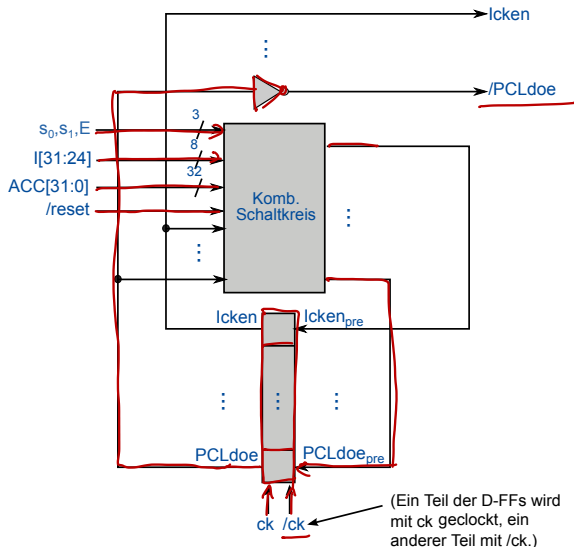


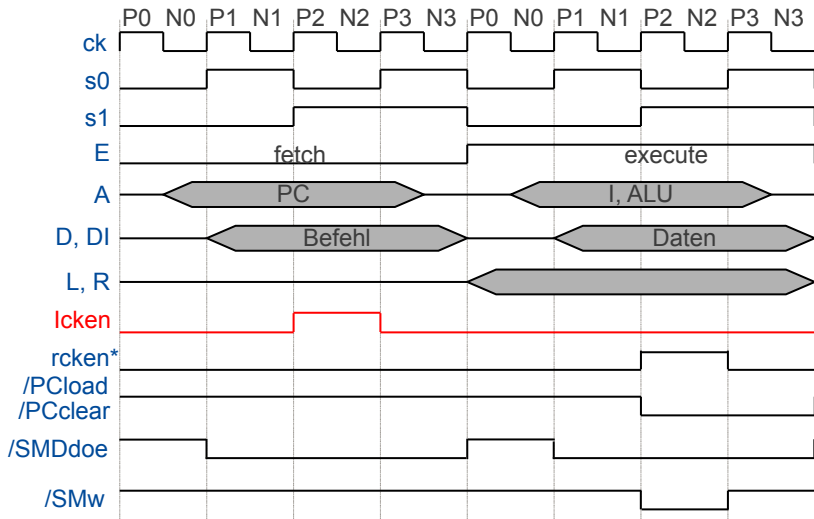Berechnung von *lcken* als erstes Beispiel (1/2)



(* r = PC, IN1, IN2, ACC)

  Berechnung von *lcken* als erstes Beispiel (2/2)




- *lcken_pre* hat steigende Flanke bei P1, fallende bei P2 von Fetch.
- Realisierung: $lck_{pre} = \overline{E} \cdot \overline{s_1} \cdot s_0$.

Berechnung von ACCcken, IN1cken, IN2cken, PCcken

- Analog, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Register nur bei bestimmten Befehlen neu beschrieben werden dürfen

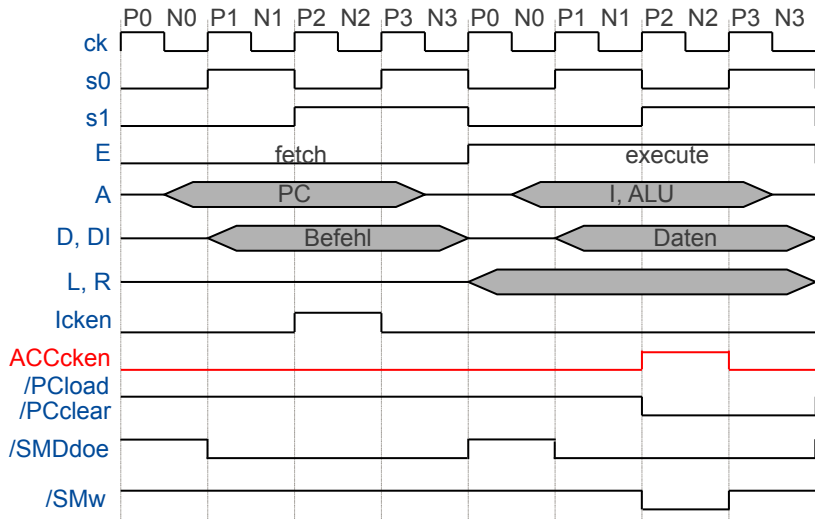Berechnung von ACCcken als Beispiel (1/3)



Berechnung von *ACC*cken als Beispiel (2/3)

- *ACC*cken_{pre} hat steigende Flanke bei *P1*, fallende bei *P2* von Execute.
- Aber nur bei folgenden Befehlen:
 - Compute mit $D = ACC$
 - Load mit $D = ACC$
 - Move mit $D = ACC$
- Compute: $\overline{I_{31}} \cdot \overline{I_{30}}$
- Load: $\overline{I_{31}} \cdot I_{30}$
- Move: $\overline{I_{31}} \cdot \overline{I_{30}} \cdot I_{29} \cdot I_{28}$
- $D = ACC$: $I_{25} \cdot I_{24}$

Kodierung S, D


S, D	Register
<u>0 0</u>	PC
0 1	IN1
1 0	IN2
<u>1 1</u>	<u>ACC</u>

Berechnung von *ACCcken* als Beispiel (3/3)


$$ACCken_{pre} = \frac{E \cdot \overline{s_1} \cdot s_0 \cdot \overline{l_{25}} \cdot l_{24} \cdot (\underbrace{\overline{l_{31}} \cdot \overline{l_{30}}}_{\text{Compute}} + \underbrace{\overline{l_{31}} \cdot l_{30}}_{\text{Load}} + \underbrace{l_{31} \cdot \overline{l_{30}} \cdot l_{29} \cdot l_{28}}_{\text{Move}})}$$

// P1 von execute
// $D = ACC$
// Compute, Load oder Move

Datenpfade und Treiber auf L und R

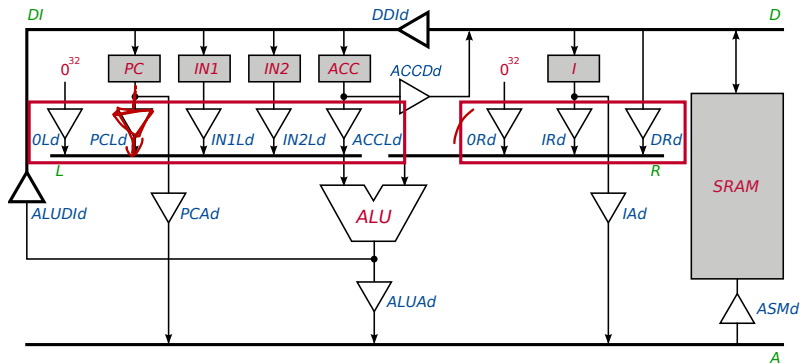



Idealisiertes Timingdiagramm

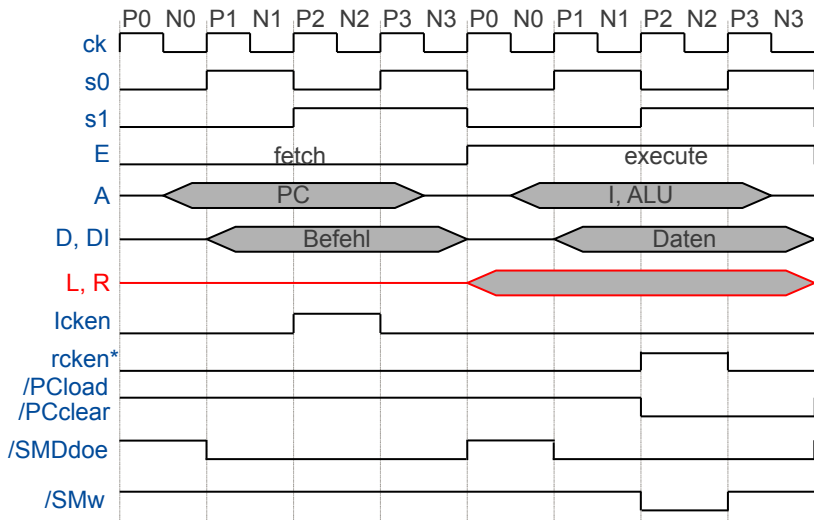

(* r = PC, IN1, IN2, ACC)

- $0Ld, PCLd, IN1Ld, IN2Ld, ACCLd, 0Rd, IRd, DRd$.
- Enabled in der ganzen Execute-Phase.
- Beispiel für Realisierung: $/PCLdoe$.
 - Enabled für
 - JUMP ($/[31 : 30] = 11$)
 - Compute-Befehle ($/[31 : 30] = 00$) mit $D = PC$
($/[25 : 24] = 00$)
 - MOVE ($/[31 : 28] = 1011$) mit $S = PC$ ($/[27 : 26] = 00$).

Berechnung von $/PCLdoe$ (1/2)

 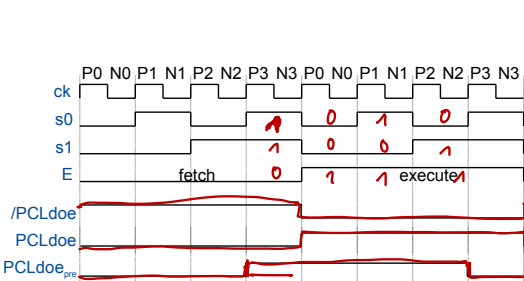

- $PCLdoe_{pre}$ hat steigende Flanke bei P3 von Fetch.

$$PCLdoe_{pre} = [\bar{E} \bar{s}_0 \bar{s}_1 + E \bar{s}_0 \bar{s}_1 + E \bar{s}_0 s_1 + E s_0 \bar{s}_1] \cdot$$

$$[I_{31} \cdot I_{30} + \bar{I}_{31} \cdot \bar{I}_{30} \cdot \bar{I}_{25} \cdot \bar{I}_{24} + I_{31} \bar{I}_{30} I_{29} I_{28} I_{27} I_{26}]$$

Berechnung von $/PCLdoe$ (2/2)

$$\begin{aligned} PCLdoe_{pre} = & \left(\overline{E} \cdot s_1 \cdot s_0 \cdot \right. \\ & \left[l_{31} \cdot l_{30} + \right. \\ & \quad \overline{l_{31}} \cdot \overline{l_{30}} \cdot \overline{l_{25}} \cdot \overline{l_{24}} \\ & \quad \left. l_{31} \cdot \overline{l_{30}} \cdot l_{29} \cdot l_{28} \cdot \overline{l_{27}} \cdot \overline{l_{26}} \right] \Big) \\ & + \overline{PCLdoe} \cdot \overline{E} \cdot \overline{s_1} \cdot \overline{s_0} \\ & + \overline{PCLdoe} \cdot \overline{E} \cdot \overline{s_1} \cdot s_0 \\ & + \overline{PCLdoe} \cdot \overline{E} \cdot s_1 \cdot \overline{s_0} \end{aligned}$$

// P3 von fetch
// JUMP
// Compute mit $D = PC$
// MOVE mit $S = PC$
// Halten in Takt 0 von execute
// Halten in Takt 1 von execute
// Halten in Takt 2 von execute


- Output-Enable-Signale für andere Treiber auf L und R analog.

63 / 69




Treiber auf Adressbus

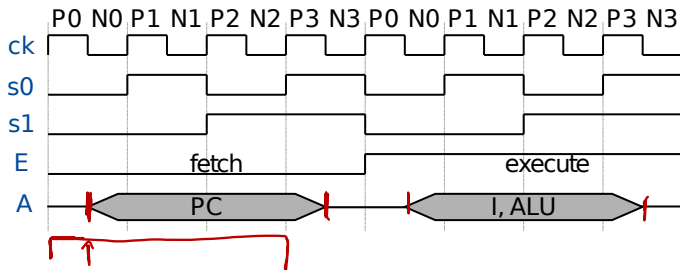- PCAd: enabled (unabhängig vom Befehl) bei N0 der Fetch-Phase, disabled bei N3 der Fetch-Phase.
- IAd, ALUAd: enabled bei N0, disabled bei N3 von Execute (aber nicht bei allen Befehlen).
- Die D-FFs zu Output-Enable-Signalen auf dem Adressbus werden mit der invertierten Clock getaktet (Verschiebung um einen halben Takt!)



Idealisiertes Timingdiagramm

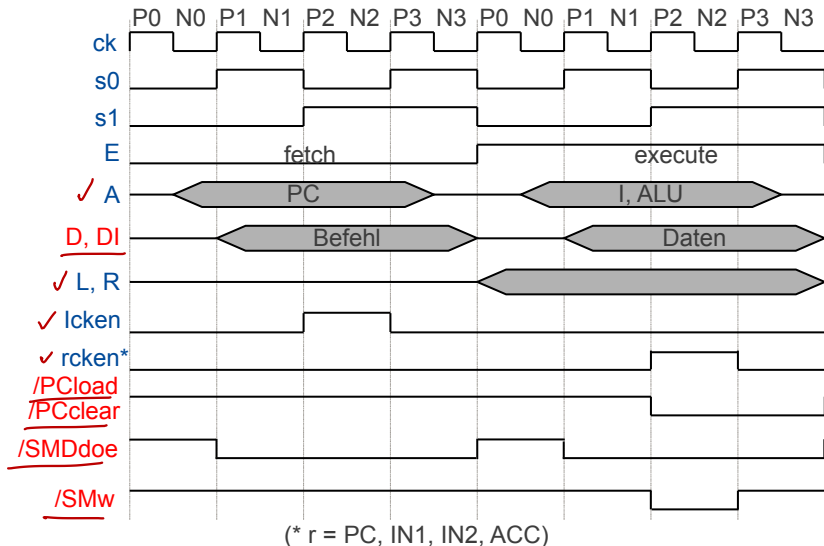


Weitere Kontrollsignale

- Treiber auf *D*, *DI*
- Signale */PCload*, */PCclear*
- Speicheransteuerung: s. nächste Folie.
- Kontrolle der ALU und Sign-Extension:
 - Funktions-Select-Signale *f[2:0]* der ALU
 - Eingangsübertrag *Cin*
 - *sext* und *fill*
 - All diese Signale werden durch den kombinatorischen Schaltkreis (ohne zusätzliche FFs) berechnet.

} Ausgänge des komb. Schaltkreises in der Kontrolllogik

Idealisiertes Timing-Diagramm

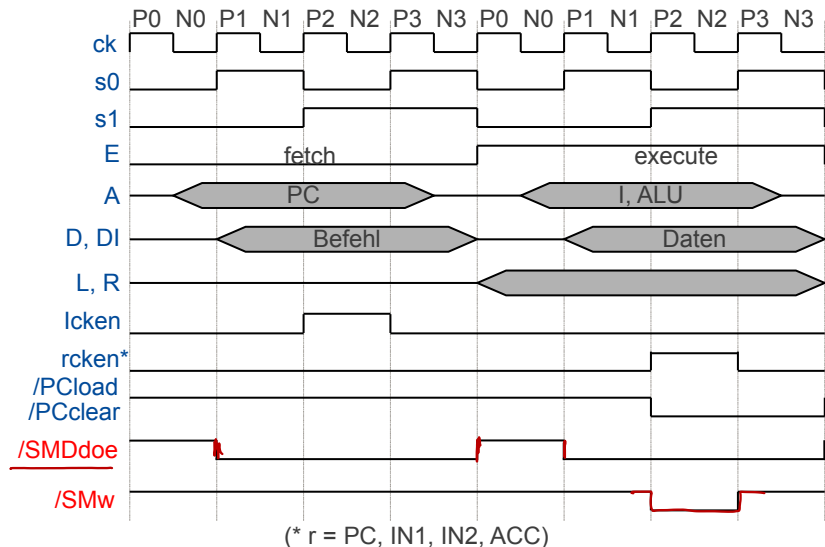

- Output-Enable /SMDd_{oe} für SMDd (Treiber am Speicherausgang) aktiviert von P1 bis P0 bei Leseoperationen, d.h. bei
 - Fetch
 - Compute Memory
 - LOAD, LOADIN_j
- Schreibsignal für Speicher /SMw (memory write) aktiviert von P2 bis P3 von execute bei Schreiboperationen, d.h. bei
 - STORE, STOREIN_j

- Sequentielle Schaltkreise bestehen aus **speichernden Elementen** (Latches, Flipflops) und einem **kombinatorischen Kern**.
- Sie implementieren **endliche Zustandsautomaten**.
- Der Entwurf eines sequentiellen Schaltkreises besteht aus der Aufstellung des **Zustandsdiagramms**, der **Zustandsminimierung**, der **Zustandskodierung** und der **Synthese** der kombinatorischen Logik.
- Nun war es uns möglich, den **Entwurf von ReTi** zu vervollständigen (exakte Timing-Analyse folgt).

